

课程代码: 00830040

# 第二章 数字逻辑基础(三)

## ——数字电路基础

佟冬

Microprocessor R&D Center  
tongdong@mprc.pku.edu.cn

<http://mprc.pku.edu.cn/courses/Digital/2003spring>

# 课程回顾

## ■ 开关电路

- 在电路中，用电压的高低来表示逻辑值
  - 正逻辑和负逻辑的区别

电信号		逻辑值	
		正逻辑	负逻辑
高电压	$V_{max}$ $V_H$	1	0
不稳定			
低电压	$V_L$ $V_{min}$	0	1

- 基本逻辑门：AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, NXOR
- 门级网络

# 课程回顾(全加器)

$$s_i(x_i, y_i) = \overline{x_i}y_i + x_i\overline{y_i}$$


$$c_i(x_i, y_i) = x_i y_i$$

为什么采用与非门实现 ?

输入

逻辑功能


输出

 

(a)

$x_i$	$y_i$	$c_i$	$s_i$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

(b)

 


(c)

输入

逻辑功能

输出

 


# 主要内容

---

- 目标：了解逻辑门电路的实现
- 电子门系列（实现工艺）
  - TTL
  - ECL
  - MOS
  - CMOS
 
# 开关模型

- 开关(Switch): 开关在控制信号的控制下连接两个端点。
  - 正开关: 在控制信号为0时开; 为1时关, 正逻辑。
  - 负开关: 在控制信号为1时开; 为0时关, 负逻辑。



# 基本的逻辑门开关模型(1)

## 非门(NOT)


- 被动上拉模型
- 主动上拉模型
- 电源-逻辑1，地-逻辑0

$a$	$f_{NOT}(a) = \bar{a}$
0	1
1	0


(a)

$A$	$Y$
L	H
H	L



(b)

 



(c)

 



(d)

  

# 非门的开关模型分析

  

# 非门的开关模型分析

  

# 基本逻辑门开关模型(2)


## ■ 与非门(NAND)

$a$	$b$	$f_{NAND}(a, b) = ab$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


(a)

$A$	$B$	$Y$
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L


(b)

 



(c)

 

(d)

 

(e)

  

# 基本逻辑门开关模型(3)

## ■ 或非门(NOR)



$$f_{NOR}(a, b) = \overline{a + b}$$

$a$	$b$	$f_{NOR}(a, b)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


(a)

$A$	$B$	$Y$
L	L	H
L	H	L
H	L	L
H	H	L


(b)

  


(c)

 

(d)

 


(e)

 


# 半导体器件
 
## ■ 杂质半导体

- N型半导体：硅(Silicon)+五价元素（如磷）。利用自由电子导电。
- P型半导体：硅+三价元素（如硼），利用空穴导电。






N型半导体


 


P型半导体

# PN结

   


# PN结的导电特性

  
 
# 二极管(Diode)

- 二极管的构成

- 将金属线连接在PN结的两端，和P区连接的端口为阳极(Anode)，和N区相连接的为阴极(Cathode)。




二极管结构



二极管的符号


# 二极管的伏安特性

 


# 双极性晶体管(1)
 
## 双极性晶体管(Bipolar Junction Transistor)

- 也叫三极管。基极电压高于某个阈值，两个PN结道通，发射机和集电极在电压的作用下产生电流。
- 三极管具有电流放大功能，被广泛的用于放大电路。







内部结构

 


符号

# 双极性晶体管(2)

- 类型：
  - NPN型
  - PNP型

   
 


 




# 场效应管

- 场效应管(Field-Effect Transistor)
  - 金属氧化物半导体场效应管
  - Metal-oxide semiconductor FET(MOSFET)
  - 简称MOS
- 类型
  - N沟道MOS管——nMOS（增强型，耗尽型）
  - P沟道MOS管——pMOS（增强型，耗尽型）
  - 互补型MOS管——CMOS

# nMOS

  


# pMOS

   

 
# 两本好书

- Carver Mead and Lynn Conway,  
“**An Introduction to VLSI system**”, 1979.
- Weste, Neil H. E, **Principles of CMOS VLSI design : a systems perspective, 2nd ed,** Addison-Wesley, 1993




# 门电路的实现

## ■ 二极管门电路

 

二极管与(AND)门

 


二极管或(OR)门


# TTL系列

## ■ 三极管门电路

## ■ Transistor-Transistor Logic(TTL)

 


三极管非门（反向器）

 



TTL与非(NAND)门
 
# CMOS系列


- nMOS和pMOS形成互补电路
  - 电流小，功耗低
  - 集成度高
  - 速度慢（现代工艺已经解决了这个问题）



# CMOS的微观照片

  


# CMOS反向器

 

# CMOS与非门(NAND)

(a)

 

(b)


A	B	$Q1$	$Q2$	$Q3$	$Q4$	Z
L	L	off	on	off	on	H
L	H	off	on	on	off	H
H	L	on	off	off	on	H
H	H	on	off	on	off	L

(c)



# CMOS或非门(NOR)


(a)

 


(b)

A	B	$Q1$	$Q2$	$Q3$	$Q4$	Z
L	L	off	on	off	on	H
L	H	off	on	on	off	L
H	L	on	off	off	on	L
H	H	on	off	on	off	L

(c)

 


# 多输入CMOS与非门

 

(b)


A	B	C	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Z
L	L	L	off	on	off	on	off	on	H
L	L	H	off	on	off	on	on	off	H
L	H	L	off	on	on	off	off	on	H
L	H	H	off	on	on	off	on	off	H
H	L	L	on	off	off	on	off	on	H
H	L	H	on	off	off	on	on	off	H
H	H	L	on	off	on	off	off	on	H
H	H	H	on	off	on	off	on	off	L

(c)

 

# CMOS缓冲器(buffer)


(a)

 

(b)


A	$Q1$	$Q2$	$Q3$	$Q4$	Z
L	off	on	on	off	L
H	on	off	off	on	H

(c)

 

# 2-输入CMOS与门(AND)


(a)

 

(b)


A	B	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Z
L	L	off	on	off	on	on	off	L
L	H	off	on	on	off	on	off	L
H	L	on	off	off	on	on	off	L
H	H	on	off	on	off	off	on	H

(c)

 
 
# 特殊的CMOS门(1)


- 传输门(Transmission gate)
  - nMOS开关和pMOS开关对接而成。
  - EN\_L和EN应该是互补的。
  - 当nMOS和pMOS同时处于开状态，传输门两端的电阻非常小。



# 特殊的CMOS门(2)
 
## ■ 用传输门实现的2选1逻辑

- $S=0: Z=X$
- $S=1: Z=Y$
- $Z = \bar{S}X + SY$




# 特殊的CMOS门(3)
 
## ■ 异或门(XOR)


■ 1取反, 0通过

■  $F = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$




# 特殊的CMOS门(4)

- 三态门(Tri-state gate)
  - 用于驱动总线

 


(b)

EN	A	B	C	D	Q1	Q2	OUT
L	L	H	H	L	off	off	Hi-Z
L	H	H	H	L	off	off	Hi-Z
H	L	L	H	H	on	off	L
H	H	L	L	L	off	on	H

 


# 特殊的CMOS门(5)

- 漏开路门
  - 没有pMOS作为上拉电阻

 

(b)


A	B	$Q1$	$Q2$	Z
L	L	off	off	open
L	H	off	on	open
H	L	on	off	open
H	H	on	on	L

 

Copyright © 2000 by Prentice Hall, Inc.  
Digital Design Principles and Practices, 3/e

 
# 特殊的CMOS门(6)


- 逻辑开路门的应用
  - 线与( $Z = z1 \bullet z2 \bullet z3$  )



# 注意

## ■ 避免输出连接

 

 


# 基础部分总结

---

- 布尔代数基础
  - 6个公设；9个定理
- 开关代数基础
  - 开关函数；
  - 真值表；SOP；POS
- 开关电路基础
  - 正逻辑、负逻辑
  - 逻辑门：NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR, NXOR
- 数字电路基础
  - 开关模型
  - 逻辑门的实现(CMOS, TTL)

# 基础部分总结

 

$f(X, Y) = X \cdot Y$

开关函数

$XY$	$f(X, Y)$
00	0
01	0
10	0
11	1

真值表

