



90V (AC)  
 S  
 250V (AC)

注：输入为正弦波的交流电 (AC)

求： $V_o$  与输入电压关系？

$V_o =$