

如图所示， U_{in} 在一适当范围，**MOSFET** 工作于放大区。

当 $\Delta U_{in}=1V$ 时， U_o 如何变化？

