

分比功率架构和VI BRICK

灵活、优越的功率系统方案



| 内容                            | 页码 |
|-------------------------------|----|
| 功率转换的结构问题.....                | 1  |
| VI BRICK VTM (电压转换模块) .....   | 2  |
| VI BRICK PRM (预稳压模块) .....    | 4  |
| VI BRICK PRM + VTM 架构和应用..... | 5  |
| VI BRICK BCM (母线转换模块) .....   | 6  |
| 应用分比功率架构(FPA):                |    |
| 为何分比化? .....                  | 7  |
| 细小.....                       | 7  |
| 灵活.....                       | 7  |
| 高效率.....                      | 9  |
| 更快的瞬态响应 .....                 | 9  |
| 功率架构 .....                    | 10 |

引言

当今电子系统如高端处理器及记忆体，对电源的需求是趋向更低电压、更高电流的应用。同时、对负载的反应速度也要提高。因此功率系统工程师要面对的挑战，是要设计出符合系统要求的细小、价廉但高效率的电源系统。而这些要求都不是传统功率架构能够完全满足的。Vicor提出的分比功率架构 (Factorized Power Architecture™ FPA)以及一系列的整合功率组件，可提供革命性的功率转换方案，应付以上提及的各项挑战。这些功率组件称为VI 芯片和VIBrick™。

功率转换的结构问题

现在、每一代新推出的处理器、记忆体、DSP 或 ASIC，它们的电源需求趋向是更低工作电压、更高电流、更高速度。同时、在同一系统内有更多应用电压。系统设计师要面对的挑战，是要应付数量激增的低电压的同时，更要应付更快速的瞬变响应，改善整体电源系统的效率，但只可占更少的板面空间。

过往、好几个功率系统架构是一直沿用至现在，包括集中式功率架构(CPA)、分布式功率架构(DPA)及中转母线架构(IBA)。

集中式功率架构，是最古老的功率系统架构，是把系统上所有需要的电压集中在一处，然后经由分布母线把它们分布至负载的位置上。这样只是对高电压低电流，或者是电源和负载距离非常接近的应用才会有效。但是若要为低电压及分布很广泛的负载供电时，由于分布功耗 = (I²R)，分布功耗变得难以承受。因此为了维持不变的分布效率，必须把母线的横切面以所减低的电压的平方来增加 – 但以现今如此复杂的低电压系统而言，这样是不能实行的。

在 80 年代初期，引进了模块式的高功率密度的转换器，实现了分布式功率架构，解决集中式功率架构 (CPA)中的某些问题。在分布式功率架构 (DPA) 中，“砖式模块(Bricks)”包含了传统 DC-DC 转换器的所有功能 – 包括隔离、电压转换和负载点的稳压。但当板上电压数量激增时，采用分布式功率架构 (DPA)方案便需要使用更多的砖式模块，这样便要牺牲更多板上空间和付上更多金钱。还有典型分布式功率架构 (DPA)所使用的砖式模块，它的拓扑是不足够应付今日负载快速的瞬变响应要求。

> [回到第1页](#)

## 分比率架构 (FPA): 解决现今功率转换的问题

分比功率架构FPA是Vicor对功率架构研究的成果，以专用集成电路为基础开发的产品。而命名为“V•I 芯片”和VIBrick™ 的集成功率组件是FPA的基本组件，能够把功率密度、效率、响应和成本效益达到新的标准。并且更能让电源设计师以一个全新的方法去解决功率问题。这组件以“V•I”为名，是由于它能够倍增电流及分配电压，从而使V•I 的乘积维持常数不变。

## VI BRICK VTM(电压转换模块): 正弦振幅转换器(SAC)


VI BRICK VTM电压转换模块 (图1) – 是分比式功率架构(FPA)的其中一个基要组件。它是一个按专利的零电流 – 零电压(ZCS-ZVS) 开关技术设计的阔范围电压输入、高效率电压转换的正弦振幅转换器。

图1: VI BRICK VTM  
(电压转换模块)



图2所示是正弦振幅转换器的简化电路。其功率转换是一个低电荷(Q)，高频的控制振荡器。而且是共模对称和具极高的频谱纯度，从而获得接近不带噪声的操作。其控制架构是把工作频率锁定在功率转换的谐振频率，达至最佳的效率，和抵消电抗成份把输出阻抗减至最低。单个VTM的 $R^{out}$ 值可少至0.8毫欧母。如这还是不够少，或需要更大功率时，可并联多个VTM，倍大输出，并且可以均流。以正弦振幅转技术为基础的VTM不单静噪和功能强大，可以当作为一个线性电压 / 电流转换器，并且其输出阻抗直至约1MHz都是平值的。

图 2: 正弦振幅转换器的简化  
电路图

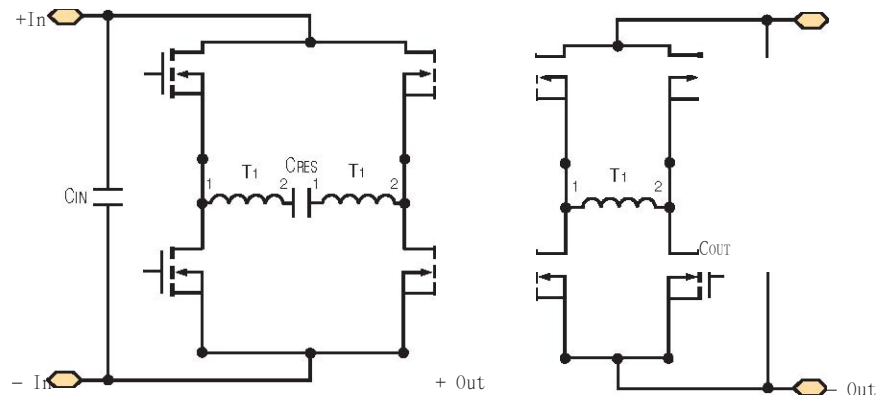

[> 回到第1页](#)

SAC VTM的次级电流基本上是纯正弦波。图3所示是其中一个VTM的工作波形，显示出其纯正弦波，低输出阻抗及快速的响应。注意图4a所示的波形中，时间刻度只是每格200纳秒，并且测试时负载是不带任何输出电容的。而图4b则显示VTM极少和非感性的输出阻抗，差不多可以在100%负载阶跃电流时做出即时响应。这是由于VTM内部是不带稳压电路，没有环路延时或稳定性问题，也不需花时间在内部控制电路反应负载变化。内部ASIC控制器只需不断地控制开关频率同步化至谐振工作便可。

图3: 其中一款 SAC VTM的波形


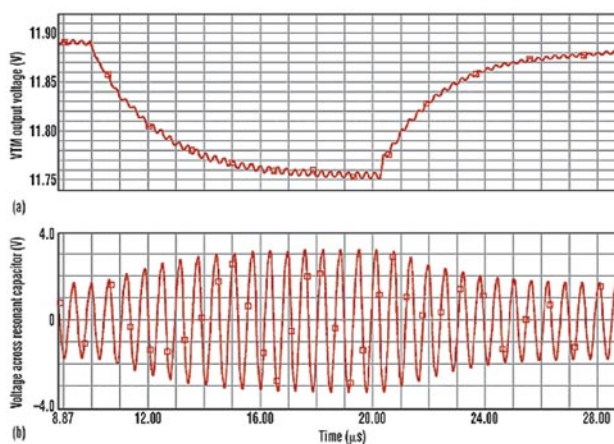


图4: VTM动态响应

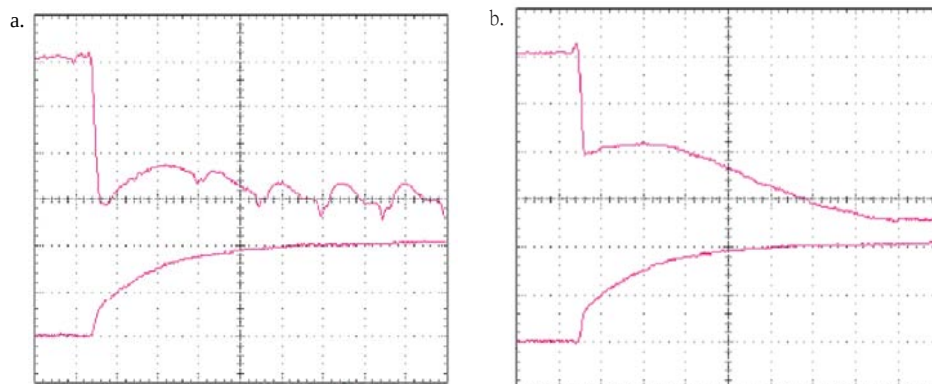

### VI BRICK VTM – 转换及隔离

VI BRICK VTM提供输入对输出隔离，可应付讲求速度、高密度和高效率的负载点应用，如DSP、FPGA、ASIC、处理器核心和微处理器等。它的响应时间更少于1微秒，能输出100A，效率非常高。

[>回到第1页](#)

VTM 可以想象为一个固定比率的 DC-DC 变压器并带以下特点:

- 输入范围和 48V 和 24V PRM 兼容;
- 输出高达 400W 或 100A;
- 功率密度高达 390W/in<sup>3</sup>;
- 效率达 97%;
- 2.08in<sup>2</sup> 的封装能承受 2,250Vdc 隔离;
- 负载点处很少的功耗;

在 DC-DC 的功率转换, VTM 是和 PRM(下一节)一同使用的。其中 PRM 提供了软起动, 稳压及起动时发出 Vcc 脉冲给 VTM 的 VC(VTM Control)


### VI BRICK PRM -预稳压模块: 高效的降压-升压稳压器

VI BRICK PRM 是一个预稳压模块(图 5)。 它利用专利的 ZVS 降压-升压稳压器的控制架构(见图 6), 提供高效率的升压 / 降压的电压调节。当输出电压和输入电压相近时, 它的效率是最高的。而 PRM 在约 1MHz(最高 1.5MHz 固定频率工作。如 VTM 一样, PRM 可以并联增加功率。PRM 控制架构上独有的特点是不论在降压或升压模式时, 开关的次序是不变的 – 只是控制转变每一工作周期里各相位的相对时间。

图5: VI BRICK PRM 预稳压模块



图6: PRM 的简化电路图

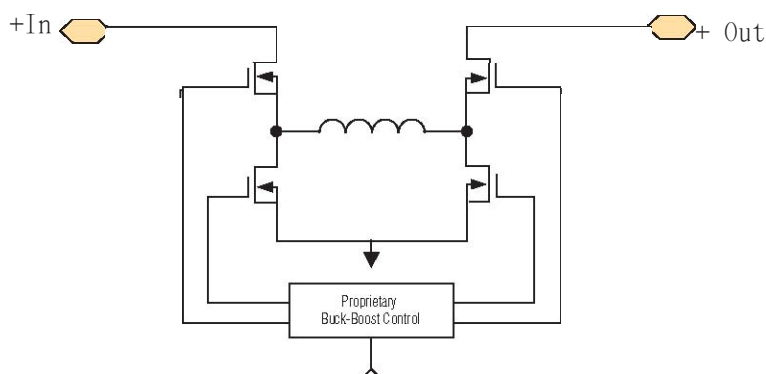

[>回到第1页](#)

PRM把不稳定的输入转换为稳压的输出— 称为“分比化母线” (factorized bus)。PRM和VTM组合起来便可提供带隔离， 稳压输出的DC-DC转换器。而PRM也可单独应用作为非隔离式稳压器。

PRM的特性包括:

- 18-36V 和 36-75V 输入范围 V
- 输出高达 320W
- 功率密度高达 416W/in<sup>3</sup>
- 效率高达 97%
- 1.5MHz 开关频率
- 基板工作温度可达 100℃

## VI BRICK PRM + VTM架构和应用

PRM的控制系统和内部的ASIC可用不同的方法控制VTM的输出电压。

**本地环控制 (local loop control)** 是最简单的控制系统。 在本地环控制下如图7所示， PRM只感应自身的输出电压并调节分比母线电压为一个不变数值。 负载电压便因应VTM的输出阻抗而按比例地 “下降”。

图7: 本地环的FPA

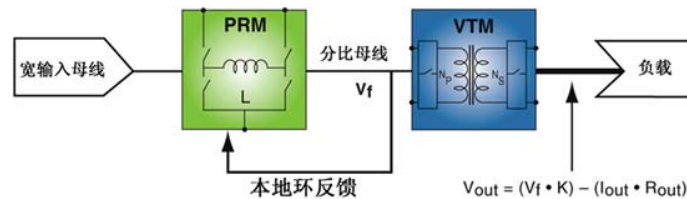


图8所示是**自适应环控制 (adaptive loop control)**， VTM会传送一个讯号给PRM， PRM从而调节分比母线电压把因VTM输出阻抗的压降作出补偿。自适应环控制改善本地闭环控制的稳压度 – 可在 +/- 1%内， 只需简单、非隔离的反馈连线便可。

图8: 自适应的FPA


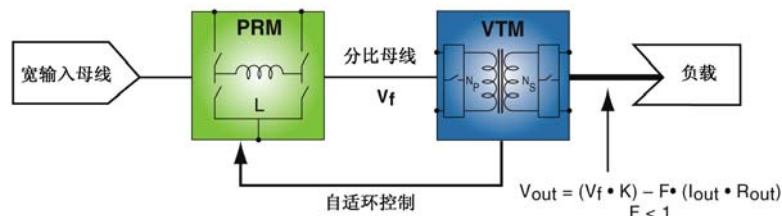


图9所示是**遥感环控制 (remote loop control)**把负载点电压感应并反馈至PRM。 这种反馈协议提供最准确的电压， 更可稳压在+/-0.2%内， 但反馈回路则可能需要隔离。

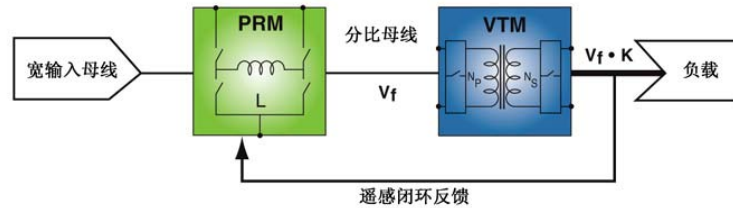

>[回到第1页](#)

图9: 遥感环的FPA



遥感环控制联同[Picor的负载点IC](#)，可以作为数字控制，兼容最新的微处理器VID规格。

### VI BRICK BCM母线转换模块：中转总线转换

图10所示的VI BRICK BCM也是正弦振幅转换器(SAC)，将窄的输入直流源转换为带隔离的中转总线电压供电给非隔离负载点转换器，获得最大的功率转换。BCM可作为固定比率的DC-DC变压器，并带以下特性：

- 48V 和高电压输入范围;
- 输出高达 300W 或 90A;
- 功率密度高达 390W/in<sup>3</sup>;
- 效率高达 97%;
- 重量只 1.1 安士(31.3 克);
- 2.08in<sup>2</sup> 的封装能承受 4,242Vdc 隔离

图10: VI BRICK BCM 母线转换模块




BCM可用作独立直流源或供电给非隔离负载点转换器。由于它的快速响应及低噪声，因而可减少使用短寿命的铝电解电容或钽电容 – 甚至可完全摒弃 – 节省电路板空间、减少组件数量及整体系统成本。BCM自行地支持均流，不需外加控制电路或特别连线便可并联。

当高功率密度的BCM应用为母线转换器时，可减少系统的总电容量，组成高密度的中转总线架构(IBA)，见图11。在应用文章[AN:001 “利用Vicor的母线转换模块\(BCM\)配置低功率非隔离负载点转换器\(niPOLs\)”](#)中有更多关于应用BCM在中转母线架构 (IBA)架构的资料。

> [回到第1页](#)

图 11: 利用 VI BRICK BCM 作为总线转换

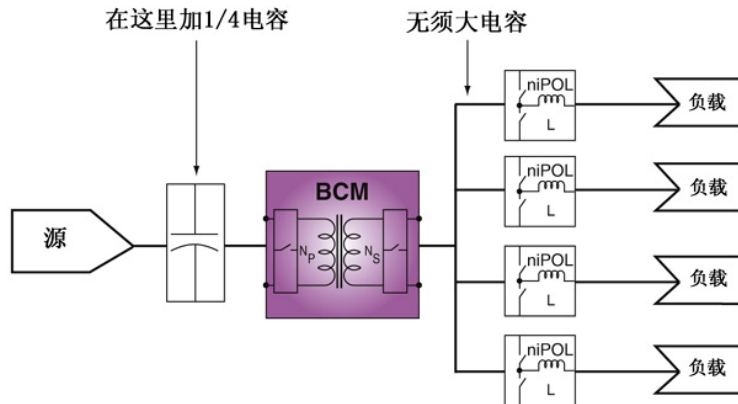

如果把电容放在 BCM 的输入。而不是放在输出(负载旁)，所需电容值可按  $1/K^2$  递减

BCM 系列也有高输入电压范围型号(352V、384V, 作为高密度 DC-DC 转换), 特别适合带功率因数校正(PFC)前端作为离线 AC-DC 转换至 48V 或 12V。

### 应用分比功率架构(FPA):为何分比化?

#### 细小—更少的空间获得更多功率

V•I 芯片是现时最细小的功率组件 – 约为1/16砖式模块 – 并且功率密度极高。VI BRICK是把V•I芯片的技术融入砖式的封装, 因此、它的效率极高, 还有方便散热、安装和焊接等优点。VI芯片和VI BRICK都可用作为基本转换组件替代现有电路 (如1/4砖模和桌面电脑电源)。分比功率意义是令负载点节省更多空间 - 只一半的功耗和把稳压功能放在远端。

#### 灵活性 – 有更多设计电源系统的选择

分比功率(FPA)和V•I 芯片的其中一个要点是为了增加电源系统的灵活性。在分布式电源架构(DPA), DC-DC转换器把三个基要功能「隔离」、「转换」和「稳压」集合于一身成为砖式模块。但这种方法已不能够满足现今的应用, 特别是对成本及性能表现的要求。在中转总线架构(IBA)中, 非隔离负载点转换器放弃了隔离和高比例电压转换来减低成本。但它们仍依靠附近的总线模块提供较低电压的功率。它们把对过压敏感的负载暴露于一些致命的故障情形及存在接地环路等问题。

VI BRICK系列中的BCM、VTM和PRM, 是特别针对不同额定输入及输出电压、不同功率的封装而设计。它提供一系列的功率转换组件给电源系统设计者, 达至低成本地解决几乎所有电源转换的疑难。较复杂的系统可合并应用V•I 芯片中不同的控制模式, 便可快捷地做出既少外加组件而又高密度、低矮的方案。获得低成本、高效率并且是最尖端的表现。

[>回到第1页](#)

VI BRICK可把隔离和稳压功能配置到所需要的位置。把VTM配置到负载点而PRM则可放在附近或远端，背板或甚至是子板上。

在多重输入和输出的应用时，在分比功率架构系统所需要的独特的组件可比砖式模块方案少。不论输入电压，你都可使用相同的VTM；或都不论输出电压，你都可使用相同的PRM。这里所供应的是连续性输出电压的选择。

你可使用PRM和VTM设计的电源系统满足新的要求或者替代现行架构的电源。图12、13及14阐明几个设计的选择。

图12: 低电压高电流电源

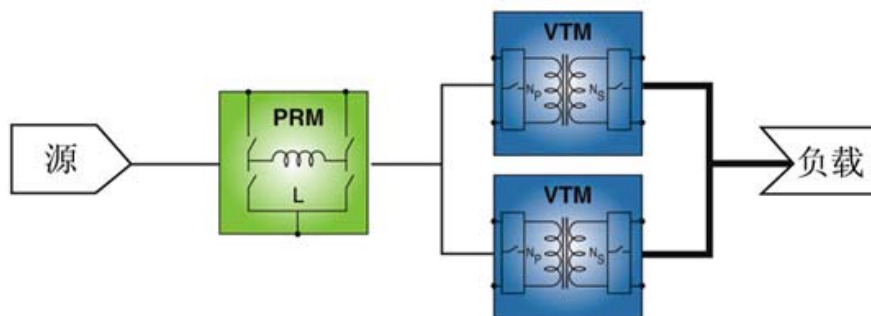


图13: 高输出电压


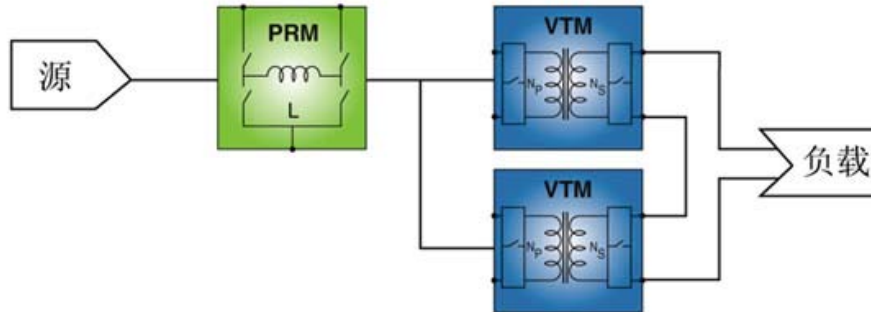



图14: 高功率阵列

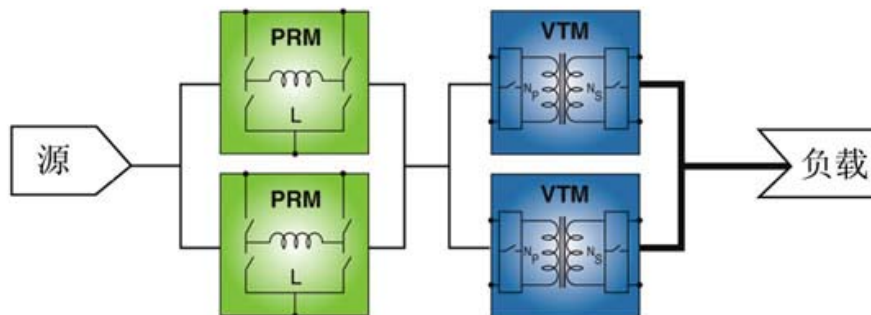



[>回到第1页](#)

图 15: 多路输出

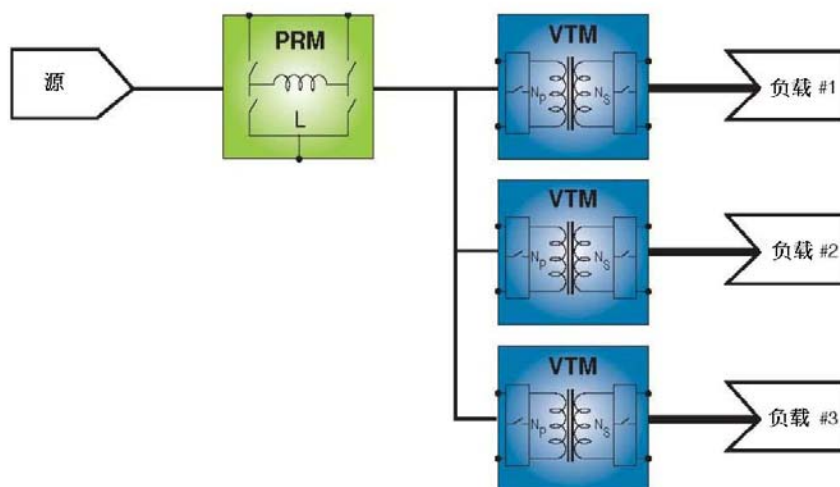

### 高效率 – 更多功率给负载， 但只有更少热量产生


VI BRICK PRM 和 VTM 的效率可以达到超过 97%。因为整个系统的效率 – 包括 PRM 和 VTM 的组合，从非稳压直流源至提供低电压至负载是可在 90% 至 95% 间。而在很多应用中，即使是满载情况时，亦可能造到整体效率达 95% 或更高。高效率代表电源系统中另一重要的要素 – 散热的要求可进一步减少。

VI BRICK 的热处理也是十分灵活的: V•I 芯片封装的热阻很低，同时它的封装设计可简化散热器的设计。

### 更快的瞬态响应 – 对快速变化的负载提供更多功率

现今的负载已不单要求高电流，且是更快的瞬态响应。不论负载变化大小，有效开关频率达 3.5MHz 的 VTM 可在一微秒内作出响应。这比现时最快响应的砖式模块还要快 20 倍(图 16)。

图 16. 快速的瞬态响应

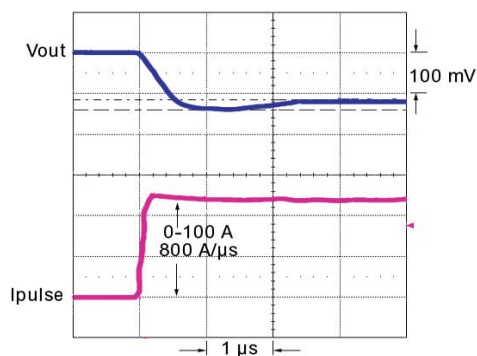

[>回到第1页](#)

由于 VTM 的高频宽，可省减大量的负载点旁路电容。在瞬态的突变时，即使没有任何输出电容，VTM 输出只有极小的扰乱。只需极少量的外加旁路电容，最好是低 ESR/ESL 的陶瓷电容，便可有效地减去因瞬态而产生的上冲电压。

### 功率架构 --- 中转母线架构， 非隔离负载点转换模块及VI BRICKs

现在的电源需求趋向低负载电压和低成本，中转总线架构(IBA)可以是个有效的过渡期方案。但IBA是依赖非隔离负载点稳压器(niPOLs)，它只保留稳压和转换功能在负载点处，依靠中转总线转换模块提供中转总线电压和隔离。但中转母线架构 (IBA)需要在分布和转换的损耗之间作取舍，这样便间接令瞬变响应不佳。利用VI BRICK BCM便可以解决以上问题。

### 总结

分比式功率 FPA 及 V•I 芯片提供了一个功率转换架构及基要功率组件，克服了各电源架构的固有限制，令系统的每一项重要指标均能获得更好的表现。分比化功率其实就是透过提升系统灵活性、功率密度、转换效率、瞬态响应、噪声表及可靠性等，把电源系统的性能表现推至顶峰。