



## 开关电源电磁兼容及其研究新进展 Review on EMC studies of SMPS

报告人：和军平（Dr.）

Oct, 31, 2008

Shenzhen City

hejunping@hitsz.edu.cn



Oct, 31, 2008 Hejunping

### 内 容

- 一. 开关电源技术发展面临的EMC挑战
- 二. 开关电源电磁干扰发射形成和传播
- 三. 开关电源电磁干扰发射的抑制
- 四. 开关电源电磁兼容研究新进展
- 五. 结束语

## 一. 开关电源技术发展面临的EMC挑战

随着人们对清洁环境、生活品质要求不断提高，全球主要国家对电气、电子产品**电磁兼容性的要求日益严格！**



欧盟



美国



中国



加拿大

开关电源大电压、电流跳变工作易产生强烈的电磁干扰！  
**开发周期延长、体积增加、成本上升！**



辐射发射测试



传导发射测试

开关电源继续向**高频化、高功率密度化、数字化、高效、低成本**方向迅速发展！

LDMOS : **5MHz-10MHz** vs. MESFET/HEMT: **50MHz**



Vicor/2MHz/200W



Nujira/10MHz/300W



Delta/3kW/700kHz

**Power density: DC/DC 200 W/inch<sup>3</sup> vs. AC/DC 1000W/inch<sup>3</sup>**



Vicor/PRM



Delta//3kW/700kHz


**Digital controller: clock frequency 20MHz-100MHz**



TI/DSP 2808

**电磁兼容设计面临着新挑战！**

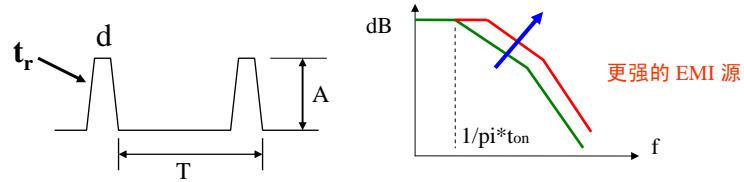**更高的工作频率、更高的 $dv/dt$ 、 $di/dt$ ，更强高频频谱！**



**更近的距离，更强的电磁耦合，更加复杂电磁干扰形成和传播！**




Telecom PS




Magnetic field

**需要对干扰形成机制、预测、抑制和  
设计技术进行大力研究和实践！**

## 二. 开关电源电磁干扰发射的形成和传播

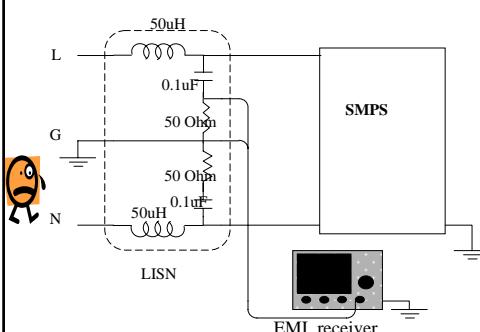

传导测试测试

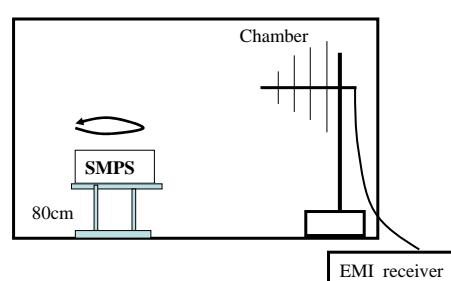


辐射发射测试




## 2.1 电磁干扰的源头

A: 功率晶体管

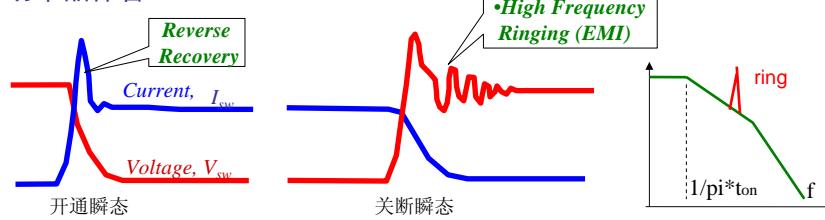

B: 功率二极管

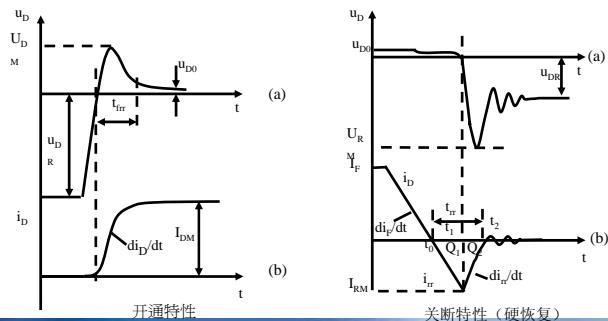

## 2.2 电磁干扰的形成和传播


电磁干扰传播的机理

A: 沿着主电路、输入/输出线及其寄生参数传播, **与主功率回路相同!**

B: 沿着杂散电磁耦合通道传播, **隐蔽!**


C: 直接向周围空间辐射传播, **复杂!**

无源器件的高频寄生参数

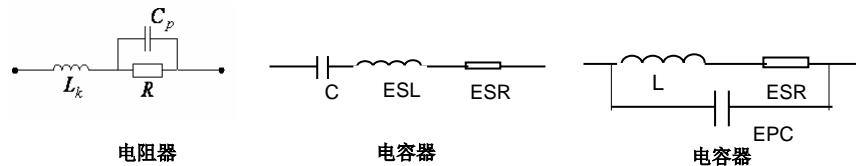


Oct, 31, 2008 Hejunping

### 杂散电磁耦合参数

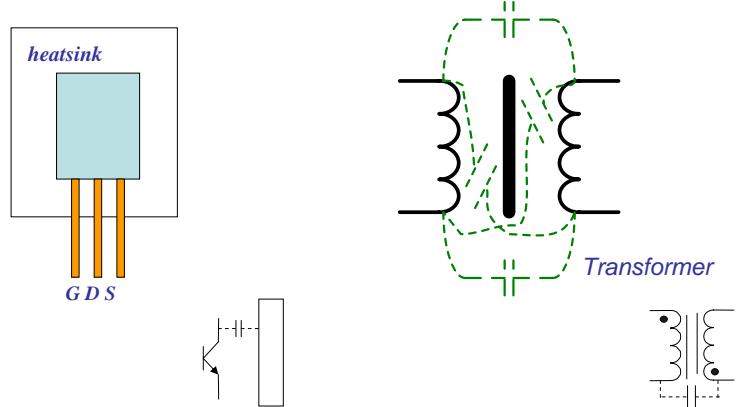


Oct, 31, 2008 Hejunping

### 杂散耦合参数

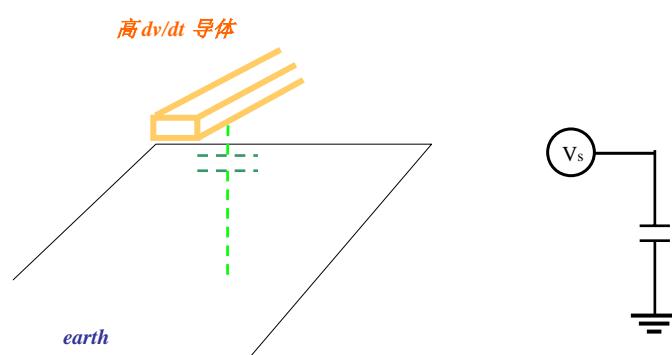

Oct, 31, 2008 Hejunping


### 传导干扰发射的形成和传播

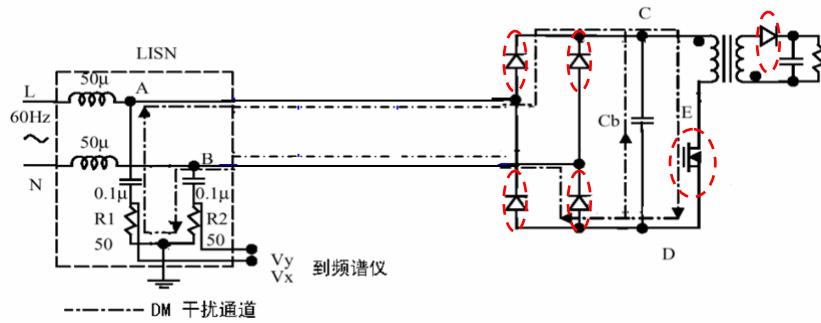

Flyback DM


Oct, 31, 2008 Hejunping

高dv/dt导体面积  
一定要尽可能小

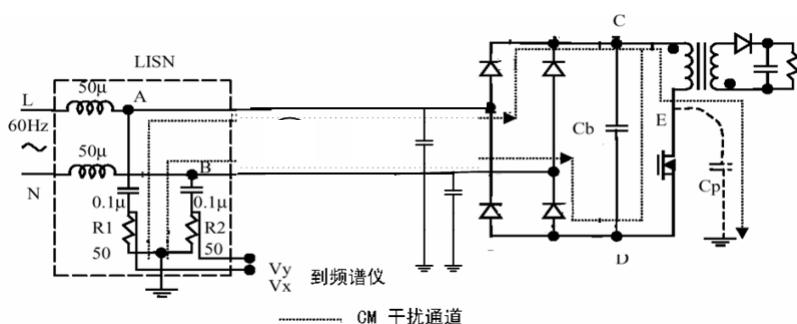


Flyback CM

Oct, 31, 2008 Hejunping

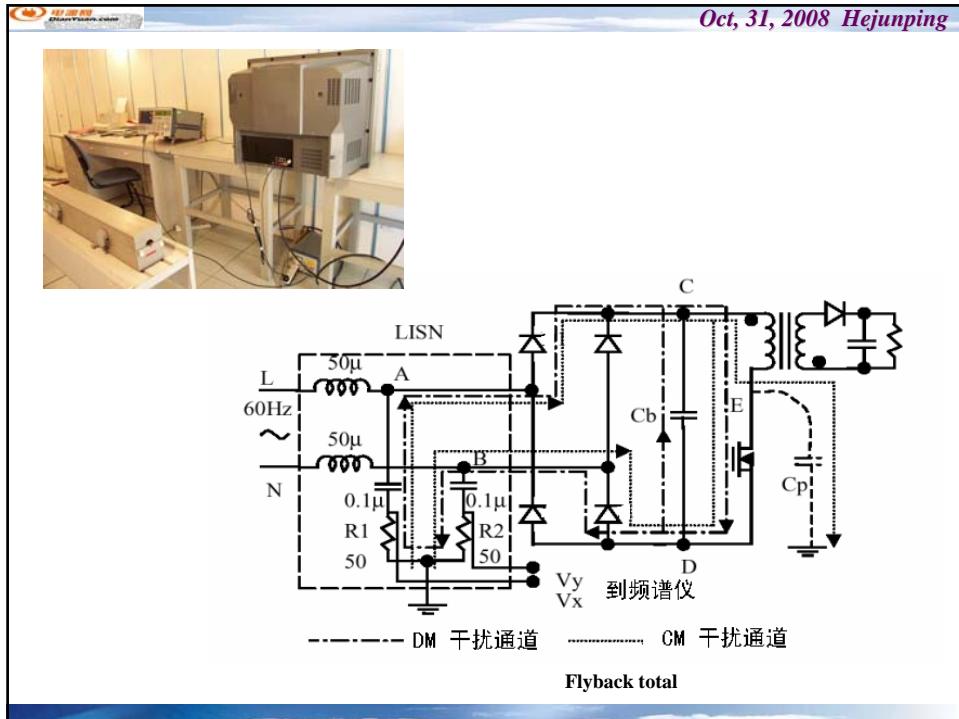


Oct, 31, 2008 Hejunping

CM/DM分析也是分析其它拓扑结构电源的有效方法！

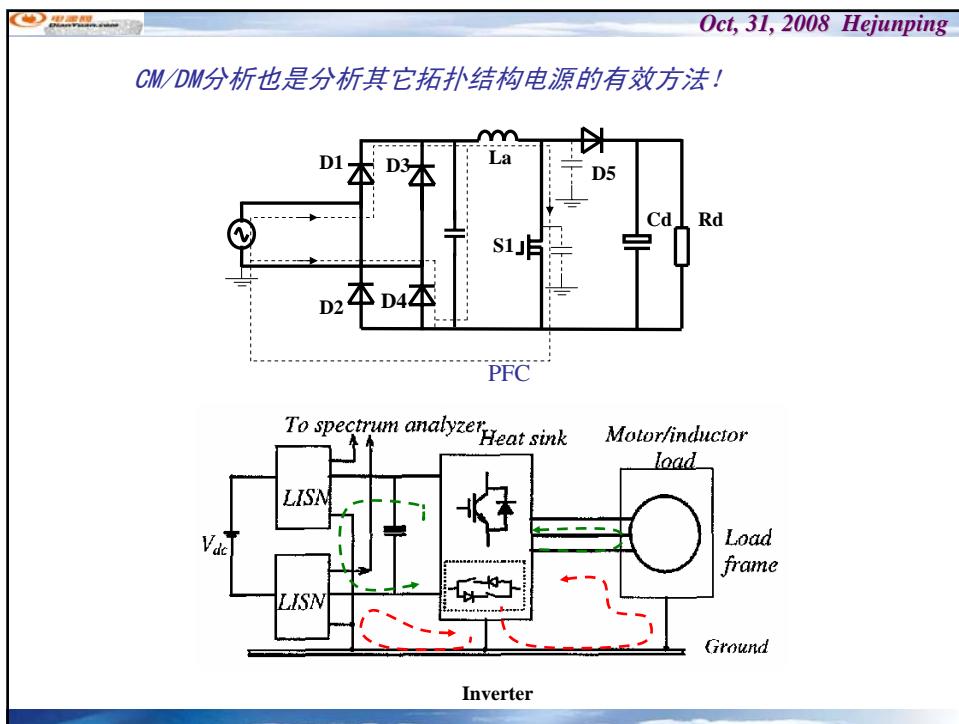



### 辐射干扰的形成和传播


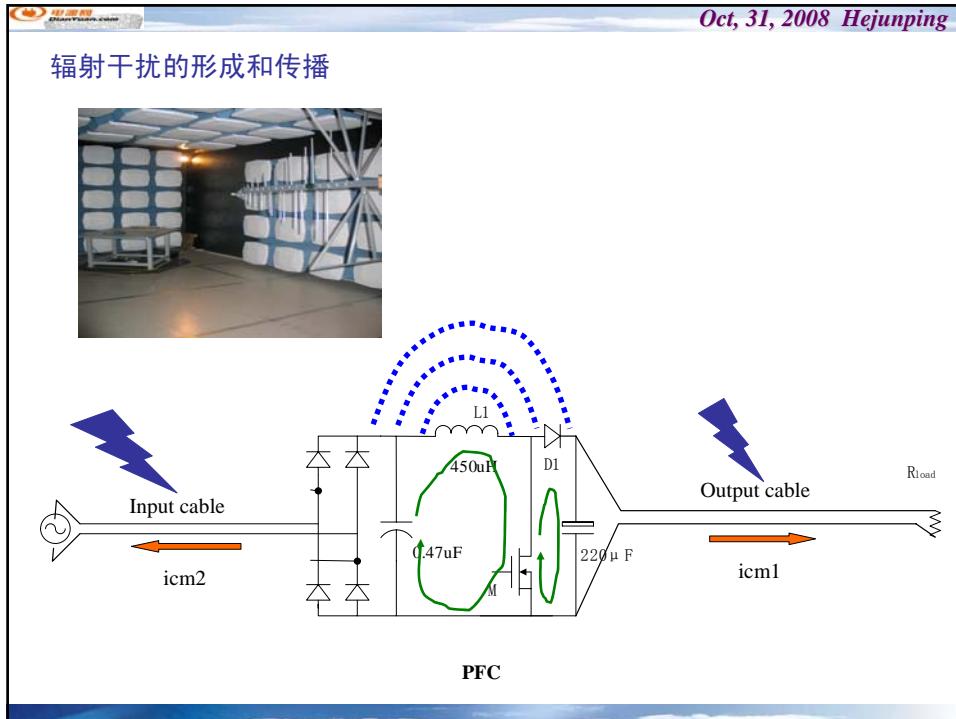


### 三. 开关电源电磁干扰发射的抑制

A: EMI滤波器: 可靠、基础性办法

无源LC反射滤波或吸收滤波, 可覆盖150kHz-1GHz。

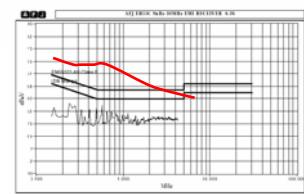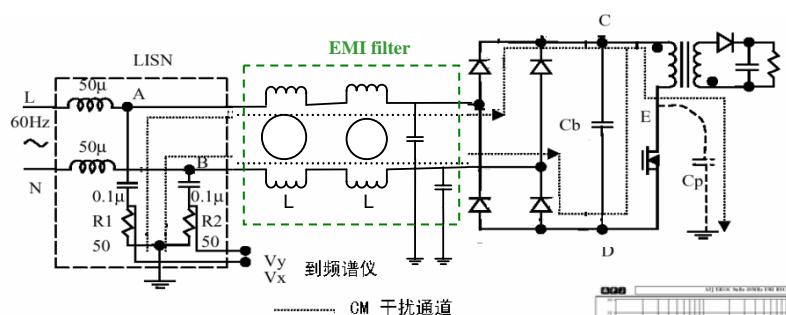

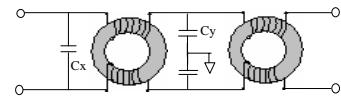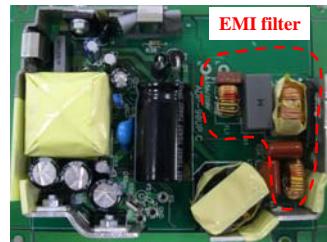


Adapter EMI filter

- EMI滤波器应处于阻抗失配状态
- 电感、电容应有足够的电压、电流容量
- Ldm电感、Cx、Cy电容有最大值限制


有源滤波器，可在150kHz-几MHz有效




Active EMI filter for DC/DC  
Picor Com

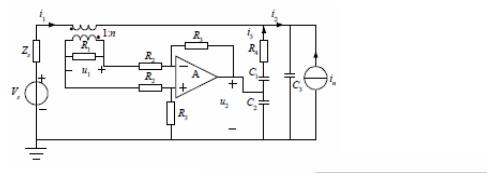

— QPI-6 CM — QPI-6 DM

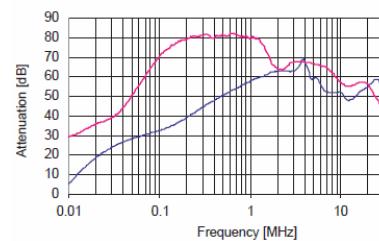


Oct, 31, 2008 Hejunping

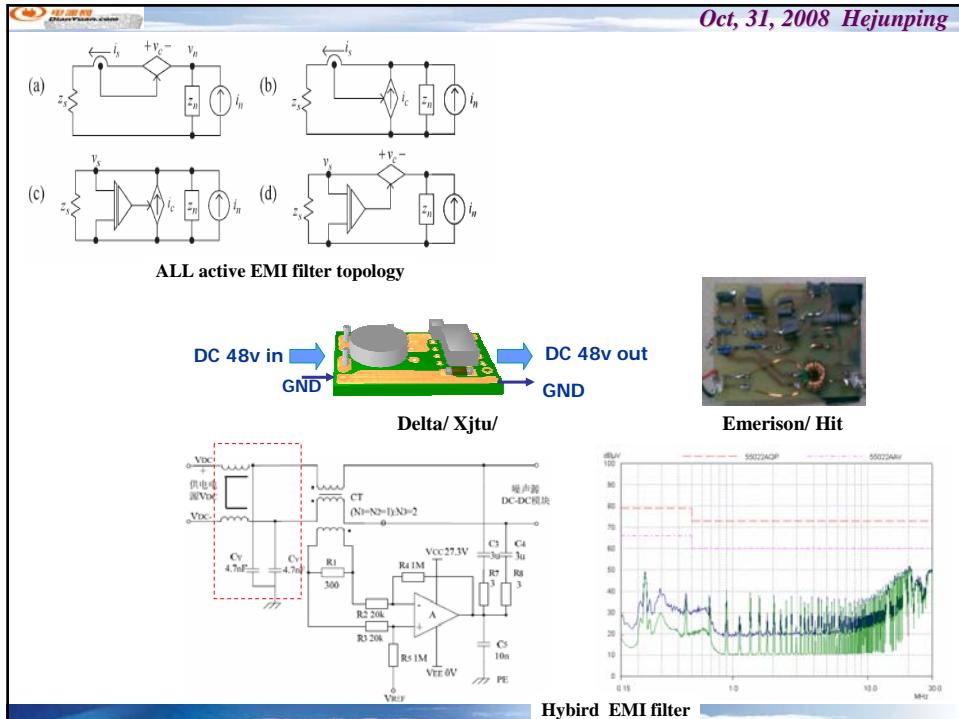

Oct, 31, 2008 Hejunping



也用于逆变电源

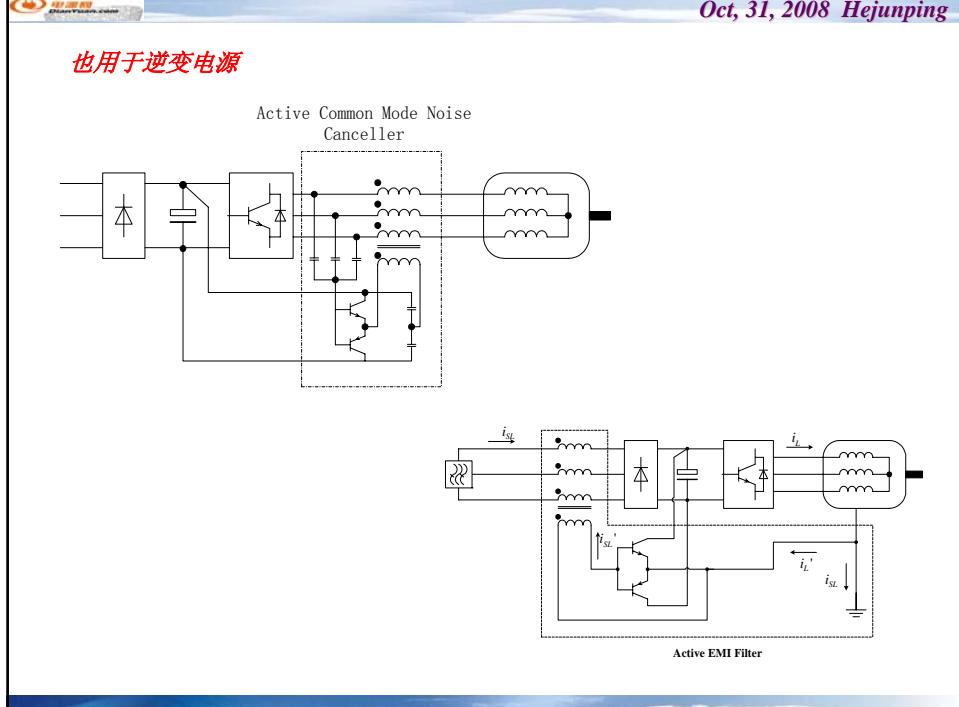

Oct, 31, 2008 Hejunping

B: 根据电源拓扑、结构、控制等多种方面，采用新型抑制方法

B1: 改善门极驱动

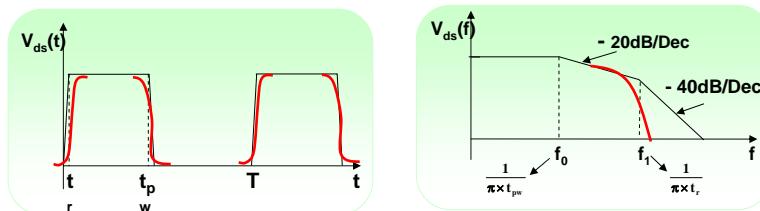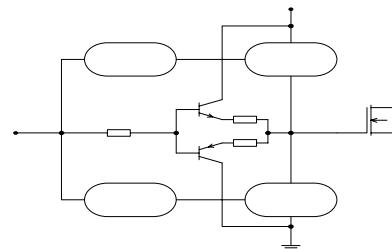

适当的驱动可使功率损耗和高频频谱得到平衡

已商业化。

Monostable 1

Additi  
Cur  
Gener


Rgo:

Rgoff

Oct, 31, 2008 Hejunping


B2: 合适的软开关技术

City University of Hong Kong

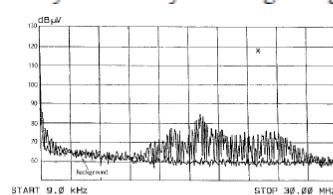

传导发射


BUCK/BOOST/FLYBACK

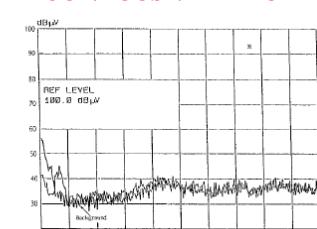


辐射发射

CPES

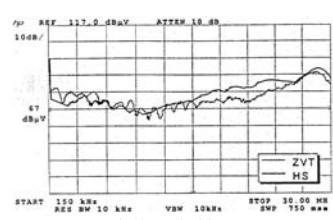Hard-switching vs. soft-switching of a inverter



L 线传导发射

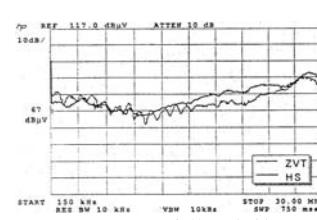

N 线传导发射


Curren

Table 2


Oct, 31, 2008 Hejunping

### B3: 反向补偿技术

Feedback Coil in the Boost Inductor

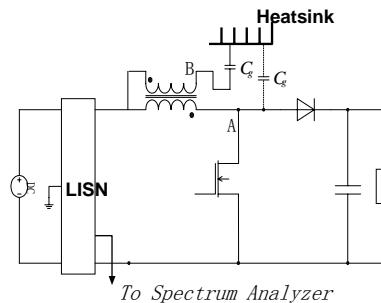


To Spectrum Analyzer

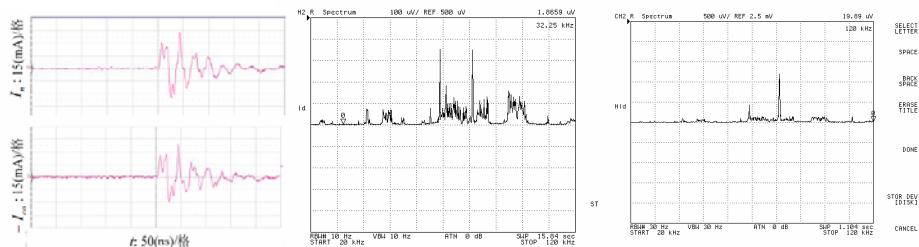

Oct, 31, 2008 Hejunping


### B4: 对称平衡结构→抑制共模发射的有效办法

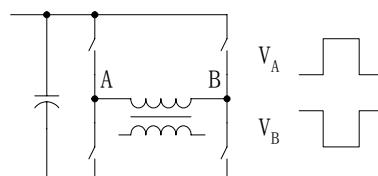


Symmetric trigger

**ZERO CM EMISSION!**

**FBSP bad CM emission!!**

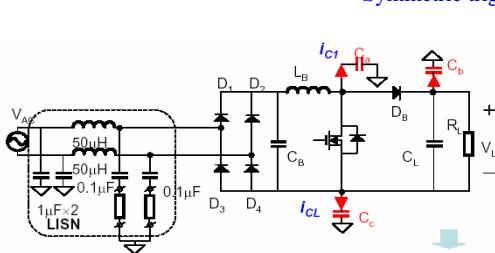

Symmetric structure



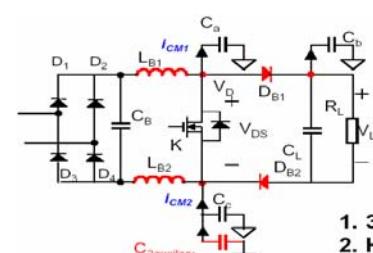


1. 3  
2. H

These principle has early been proposed in 90's and it can be used in any topology.  
Low effectiveness, high cost!

Oct, 31, 2008 Hejunping


Dual Boost: CM Emission is large.

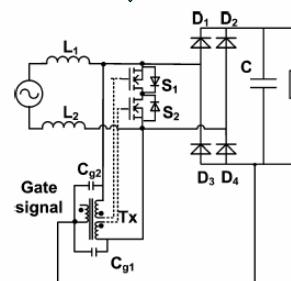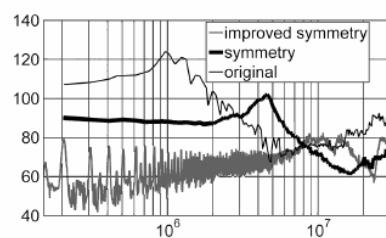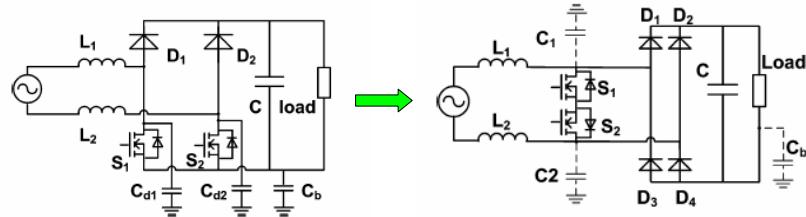


Oct, 31, 2008 Hejunping

B5: 巧用屏蔽
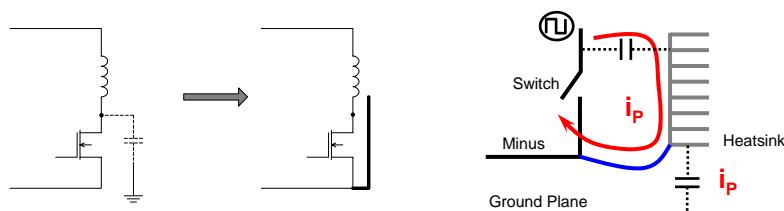
### 1. Heatsink Connected to the Minus bus




### 2 . Copper Foil around X'FORM

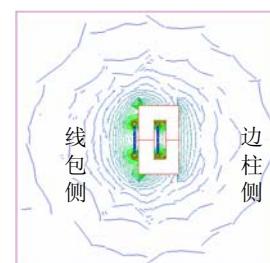

Oct, 31, 2008 Hejunping

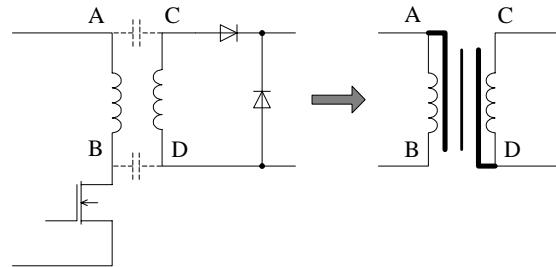3: Shielding primary and secondary of transformer



*Delta com : USA patent 20070171585  
Method for suppressing common mode noise*

Oct, 31, 2008 Hejunping

B6: 频率调制技术

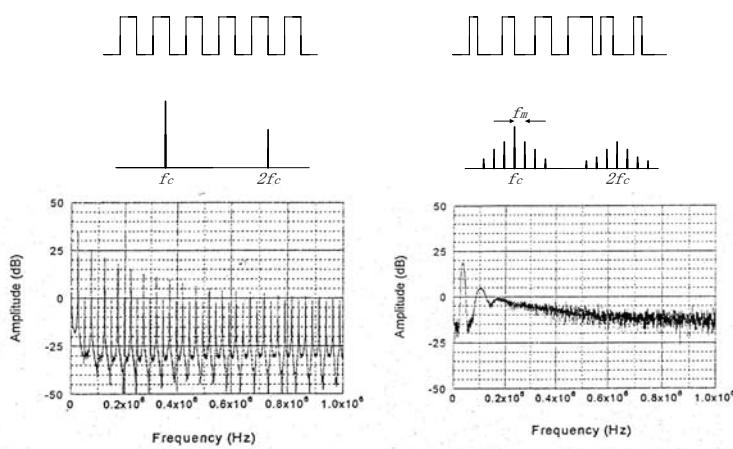


Fig 1a. Constant 25kHz PWM

Fig 1c. Δf=20kHz (frequency varied from 25kHz to 45kHz), n=256.



*Switching frequency modulation*

— proposed by F. Lin et al , IEEE PESC'93

- Random modulation  
\_\_\_\_\_ proposed by D.A. Stone et al, IEEE APEC'96

- Sigma - Delta modulation  
\_\_\_\_\_ proposed by J. Paramesh et al, IEEE APEC'99



- Comparison : PWM & RPWM [43]

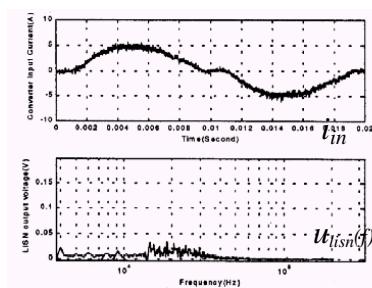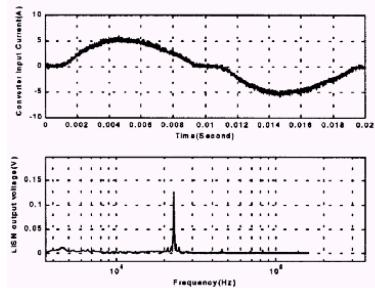

已商业化!



抖频幅度要大于10kHz. 输出直流有调制纹波!

### B7: 合理触发控制

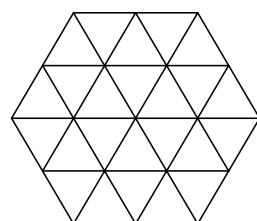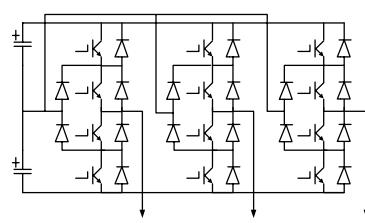

三电平逆变器共存在27状态， 存在 $U_a+U_b+U_c$ 小的SVPWM策略

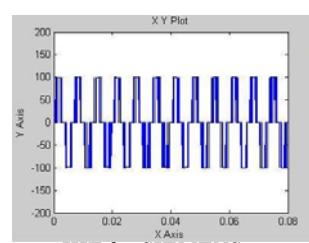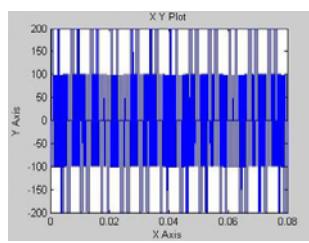
CM Voltage 可从 $U_{bus}/3$ 降到 $U_{bus}/6$ ！



### B8: PCB精心设计

减小 $dv/dt$ 导体面积，减小 $di/dt$ 回路面积！  
敏感电路远离高 $dv/dt$ 、 $di/dt$ 点！


#### MAXWELL Software Assistant Method

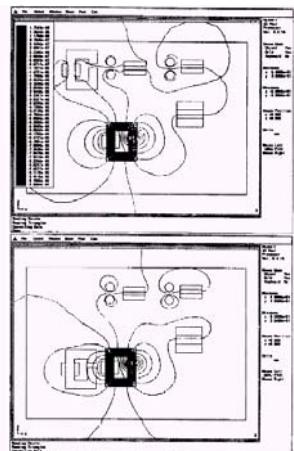

(a) Flux plot of quasi-resonant boost converter with basic layout

(b) Flux plot of quasi-resonant converter with changed good layout
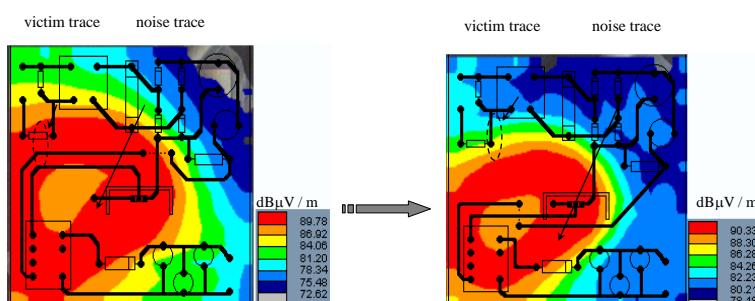
### Routing Traces by Electrical Field Emission scan



— proposed by X. Wu Zhejiang Univ, IEEE APEC'99


- The victim trace in weaker emission area is likely to pick up less noise;
- PCB designers can arrange critical trace in suitable position to receive less interference according to emission map.

#### 四. 开关电源电磁兼容研究新进展


A: EMI滤波器的杂散耦合效应和集成化

B: 开关电源主电路近场耦合效应

C: 电源辐射机理研究

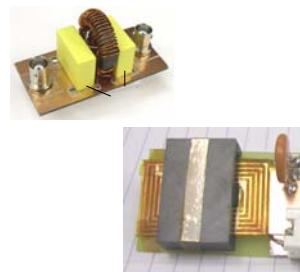


CPES

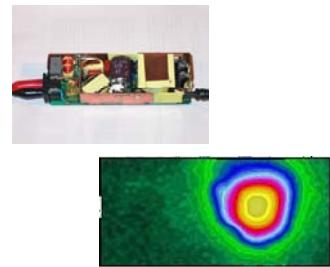


Tsinghua Univ/Delta Com

A: EMI滤波器的杂散耦合效应和集成化

VT CPES DM Filter

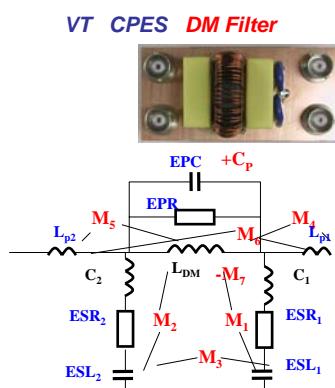

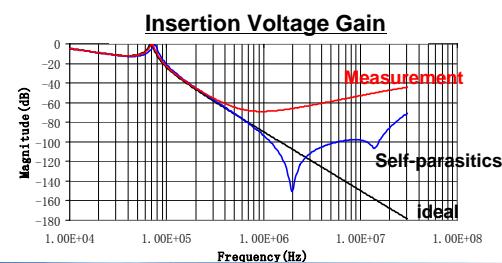- 1) Couplings between L and C ;  $M_{1,2}$
- 2) Couplings between L and trace loops;  $M_{4,5}$
- 3) Couplings between capacitors;  $M_3$
- 4) Effects of ground plane;  $C_n, M_7$



## 五. 结束语

开关电源电磁兼容性是一个挑战性的领域，其的产生、预测和改善是国内外产业界、学术界共同面临的紧迫问题和研究热点。

目前对其研究和改善已有了不少办法，但仍有相当多的问题有待分析和解决，需要产学研结合起来，继续推进。

*Any questions?*

谢谢大家!

*Thanks for your attention!*

