

電力電子實習教具與教材製作

FORWARD CONVERTER


1

目錄

- Forward Converter 介紹
- 材料規格
- 電路圖
- 變壓器繞製
- 電感器繞製
- 元件分佈
- 元件規格表
- 組裝步驟與注意事項
- 評估與量測
- 靜態測試紀錄
- 名詞說明
- 波形圖
- 效率曲線

3

Forward Converter 介紹(1/19)

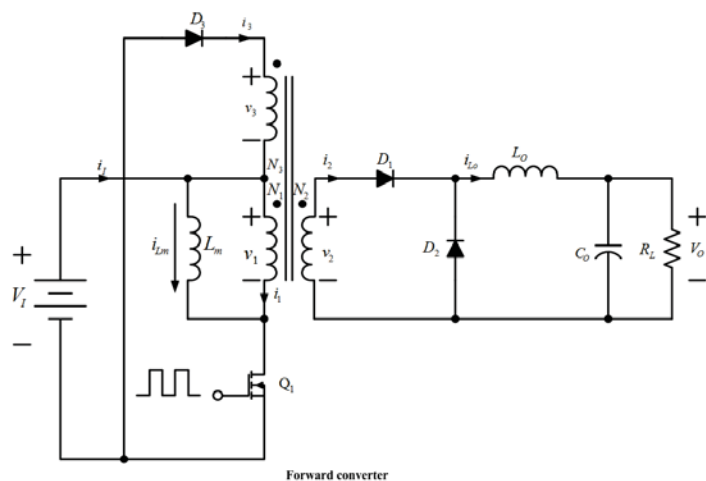


Forward converter

4

Forward Converter 介紹(2/19)

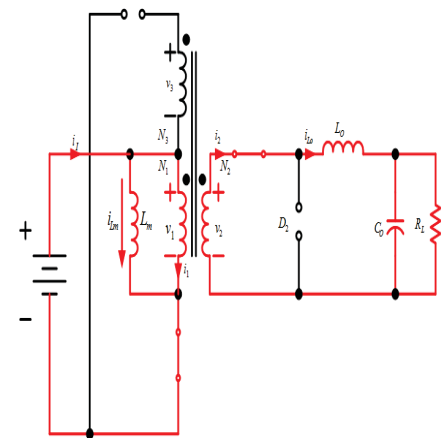Analysis for the switch turn-on. (C.C.M.) :



Equivalent for Q1 ON

□ The V_{N2} can be derived as follows:

$$V_{N2} = V_{Lo} + V_o = L_o \frac{di_{Lo}}{dt} + V_o \quad (1)$$

5

□ Forward Converter 介紹(3/19)

Thus :

$$(0 \leq t \leq DT_s)$$

$$\frac{di_{Lo}}{dt} = \frac{V_{N2} - V_O}{L_O} \quad (2)$$


when $t = t_{ON} = DT_s$

$$\Delta I_{Lo}^+ = \frac{V_{N2} - V_O}{L_O} \times DT_s \quad (3)$$

6

□ Forward Converter 介紹(4/19)

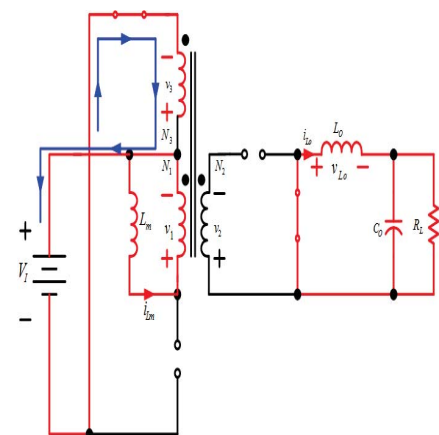Analysis for the switch turn-off. (C.C.M.)



Equivalent for Q1 OFF

□ From the Fig. we have the following equations :

$$V_{Lo} + V_O = 0 \quad (4)$$

$$L_O \frac{di_{Lo}}{dt} + V_O = 0 \quad (5)$$

□ Thus

$$(DT_s \leq t \leq T_s)$$

$$\frac{di_{Lo}}{dt} = -\frac{V_O}{L_O} \quad (6)$$

□ When $t = t_{OFF} = (1-D)T_s$

$$\Delta I_{Lo}^- = \frac{V_O}{L_O} \times (1-D)T_s \quad (7)$$

7

□ Forward Converter 介紹(5/19)

Because the i_{Lo} is C.C.M., thus :

$$\frac{V_{N2} - V_O}{L_O} \times DT_s = \frac{V_O}{L_O} \times (1-D)T_s \quad (8)$$

$$\text{where } V_{N2} = \frac{N_2}{N_1} \times V_I$$


And

$$V_O = \frac{N_2}{N_1} \times V_I D \quad (9)$$

$$\frac{V_O}{V_I} = \frac{N_2}{N_1} D = D/n \quad (10)$$

8


□ Forward Converter 介紹(6/19)

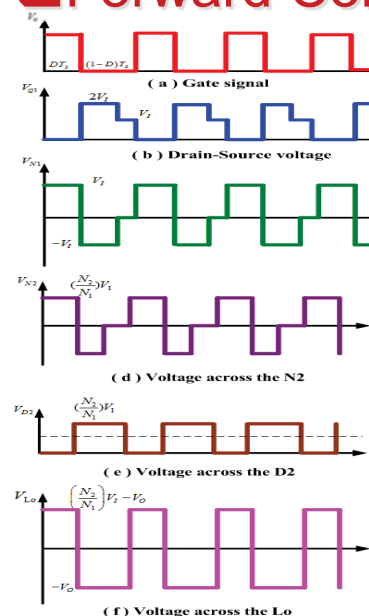

Various voltage waveforms of the forward converter operated in C.C.M

C.C.M:連續導通模式

□ Forward Converter 介紹(7/19)

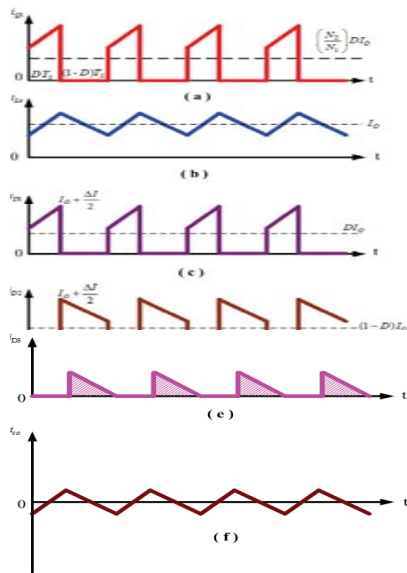


Various current waveforms of the forward converter operated in C.C.M

10

□ Forward Converter 介紹(8/19)

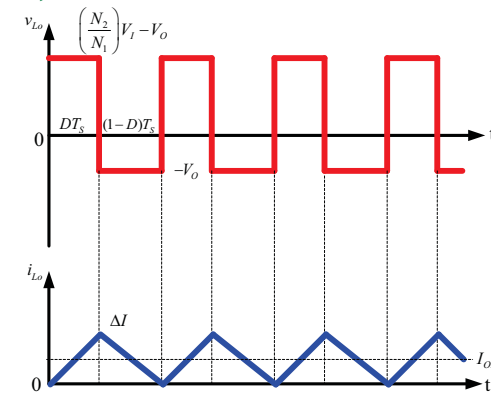➤ Analysis of the forward converter in boundary mode (C.C.M/D.C.M.)



The waveform of the forward converter in C.C.M./D.C.M. boundary

11

□ Forward Converter 介紹(9/19)

From the above figure, we can obtain the following equations:

$$I_{LoB} = I_{OB} = \frac{1}{2} \Delta I \quad (11)$$

since

$$\Delta I = \frac{V_O}{L_O} \times (1-D) T_s = \frac{N_2}{N_1} \times \frac{V_I}{L_O} \times D(1-D) T_s \quad (12)$$

And


$$I_O > I_{LoB} = I_{OB} = \frac{N_2 V_I}{2 N_1 L_O} D(1-D) T_s \quad \text{for C.C.M. condition} \quad (13)$$

$$L_P > L_{OB} = \frac{V_O}{2 I_{OB}} (1-D) T_s \quad \text{for C.C.M. condition} \quad (14)$$

12

□ Forward Converter 介紹(10/19)

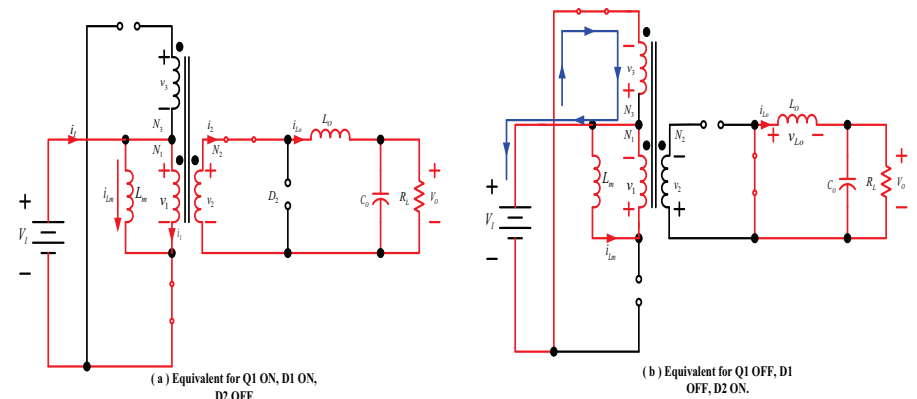
➤ Analysis for the forward converter in Discontinuous Conduction Mode (D.C.M.)



Equivalent circuit for forward converter in D.C.M

13

□ Forward Converter 介紹(11/19)

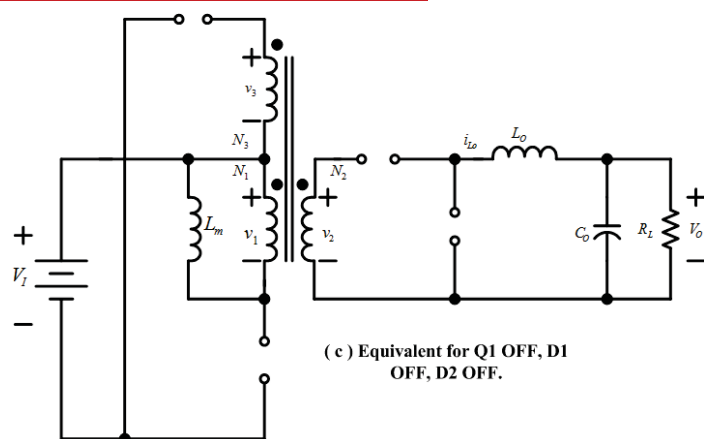


(c) Equivalent for Q1 OFF, D1 OFF, D2 OFF.

Equivalent circuit for forward converter in D.C.M

14


□ Forward Converter 介紹(12/19)

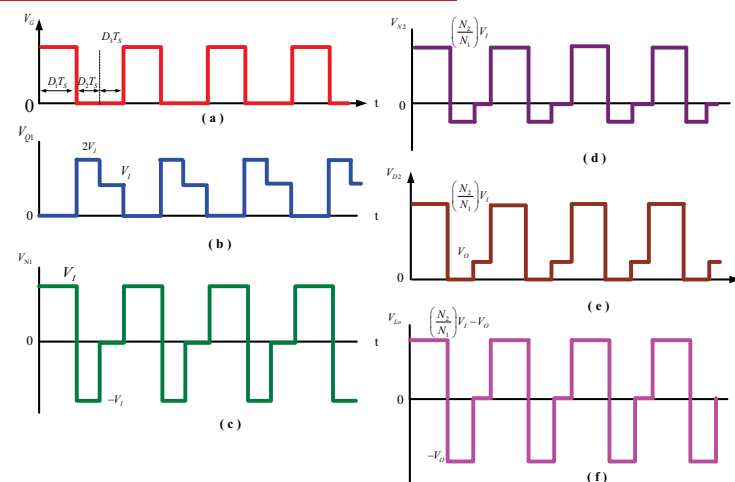

Various voltage waveforms of the forward converter operated in D.C.M

15

□ Forward Converter 介紹(13/19)

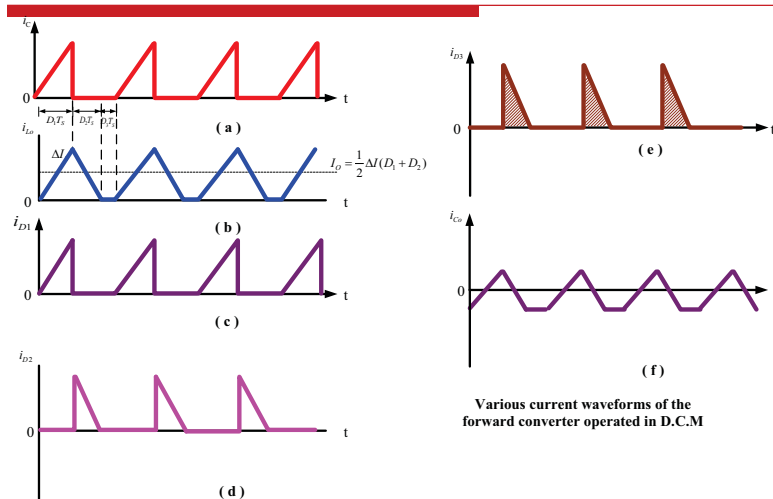

Various current waveforms of the forward converter operated in D.C.M

16

□ Forward Converter 介紹(14/19)

From the above figure, we can obtain the following equations:

$$\left[\left(\frac{N_2}{N_1} \right) V_I - V_O \right] D_1 T_S = V_O D_2 T_S \quad (15)$$

And

$$\frac{V_O}{V_I} = \frac{N_2}{N_1} \frac{D_1}{D_1 + D_2} \quad (16)$$

Since

$$\Delta I = \frac{V_O D_2 T_S}{L_O} \quad (17)$$

And

$$I_{Lo} = I_O = \frac{V_O}{R_L} \quad (18)$$

17

□ Forward Converter 介紹(15/19)

From the last Fig. we have the following equations :

$$I_{Lo} = I_o = \frac{1}{2} \times \Delta I \times (D_1 + D_2) \quad (19)$$

$$\frac{V_o}{R_L} = \frac{1}{2} \times \frac{V_o D_2 T_s}{L_o} \times (D_1 + D_2) \quad (20)$$


And

$$D_2 = \frac{-D_1 + \sqrt{D_1^2 + (8L_o / R_L T_s)}}{2} \quad (21)$$

18

□ Forward Converter 介紹(16/19)

➤ Output voltage ripple

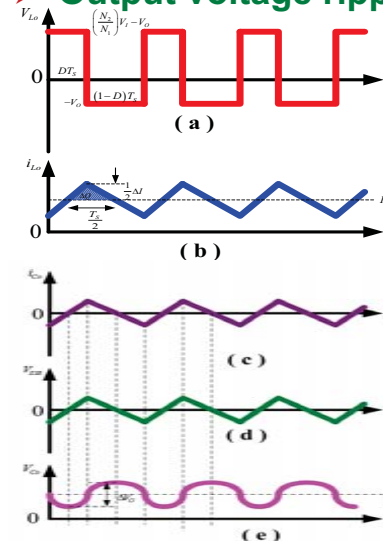

Output voltage ripple of the forward converter operated in C.C.M.

□ Forward Converter 介紹(17/19)

From the above figure, we can obtain the following equations:

$$\Delta V_o = \frac{\Delta Q}{C_o} = \frac{1}{C_o} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta I}{2} \cdot \frac{T_s}{2} = \frac{\Delta I T_s}{8C_o} \quad (22)$$

Thus, output voltage ripple is

$$\Delta V_o = \frac{T_s^2 V_o}{8C_o L_o} (1-D) \quad (23)$$

20

□ Forward Converter 介紹(18/19)

➤ Selection of Components

Switch:

$$V_{DS,Q1(max)} \geq 2V_I \quad (24)$$

$$I_{Q1(max)} = \left(\frac{N_2}{N_1} \right) \left(I_o + \frac{\Delta I}{2} \right) + \frac{DT_s V_I}{L_1} \quad (25)$$

Diode:

$$V_{D1(max)} \geq \left(\frac{N_2}{N_1} \right) V_I = \frac{V_o}{D} \quad (26)$$

$$I_{D1(max)} = I_o + \frac{\Delta I}{2} \quad (27)$$

21

□ Forward Converter 介紹(19/19)

And

$$I_{Q1(avg)} = \left(\frac{N_2}{N_1} \right) D I_O = \frac{D I_O}{n} \quad (28)$$

$$I_{D1(avg)} = D I_O \quad (29)$$

And

$$I_{D2(max)} = \left(\frac{N_2}{N_1} \right) V_I = \frac{V_O}{D} \quad (30)$$

$$I_{D2(max)} = I_O + \frac{\Delta I}{2} \quad (31)$$

$$I_{D1(avg)} = (1 - D) I_O \quad (32)$$

22

□ 材料規格 (1/2)

➤ Input Voltage	36 VDC to 56VDC
➤ Output Voltage	12VDC
➤ Output Current	0.2 A to 3.6A
➤ Output Ripple Voltage	100mV
➤ Load Regulation	+/- 1%
➤ Line Regulation	+/- 1%
➤ Transient Response	1.25A to 2.5A, 0.1A/uS
➤ Overshoot / Undershoot	200mV
➤ Setting Time	2mS

23

□ 材料規格 (2/2)

➤ Start up

Rise Time 100 mS

Overshoot 250 mV

Delay Time 1 S

➤ Short-Circuit Protection

Auto-recovery


➤ Efficiency

> 83%

➤ I/P : 48V , O/P : 3.6A


24

□ 電路圖

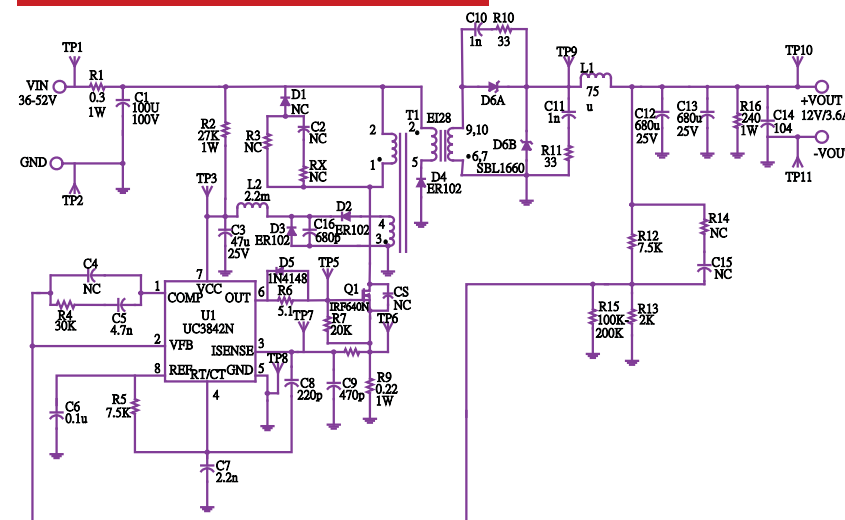

25


變壓器繞製

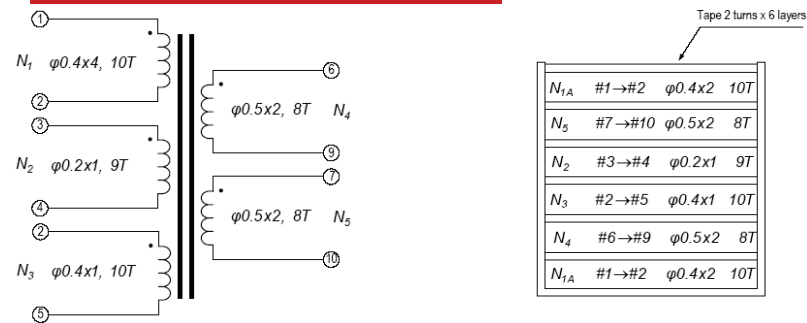

1. Core : EI-28 (PC40 OR Equivalent)
2. Bobbin : EI-28 10 Pin Vertical
3. Inductance : Without GAP, 2mH Reference
4. Cut Pin #8 After Winding

26


電感器繞製

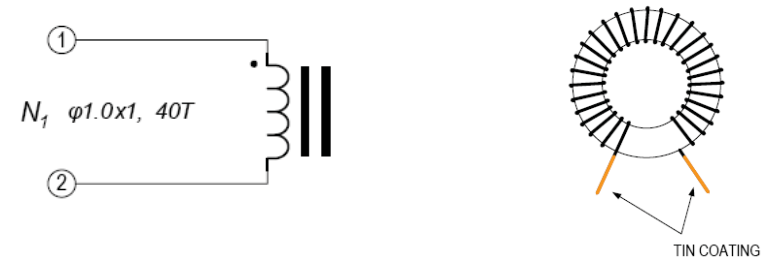

1. Core : T90-52 (Micrometals or Equivalent)
2. Wire : φ1.0 x 1
3. Inductance : 75 uH REFERENCE (#1 TO #2)
4. 40 TURNS

27

元件分佈

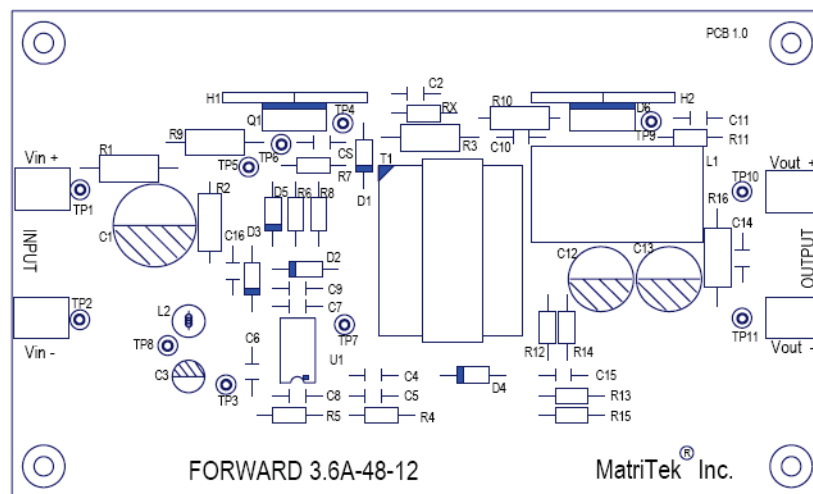

28

元件規格表 (1/5)

項次	PCB位置	規格說明	數量
1	R1	RES 0R3 +/-5% 1W	1
2	R2	RES 27K +/-5% 1W	1
3	R3	RES NC +/-5% 1W	1
4	R4	RES 30K +/-5% ¼W	1
5	R5	RES 7.5K +/-5% ¼W	1
6	R6	RES 5R1 +/-5% ¼W	1
7	R7	RES 20K +/-5% ¼W	1
8	R8	RES 510 +/-5% ¼W	1
9	R9	RES 0R22 +/-5% 1W	1
10	R10	RES 33 +/-5% ¼W	1
11	R11	RES 33 +/-5% ¼W	1
12	R12	RES 7K5 +/-5% ¼W	1
13	R13	RES 2K +/-5% ¼W	1

29

□元件規格表（2/5）

項次	PCB位置	規格說明	數量
15	R15	RES 180K \pm 5% 1/4W	1
16	R16	RES 240 \pm 5% 1/4W	1
18	C1	EC 100U 100V13X20	1
19	C2	MLCC NC 50V	0
20	C3	EC 47U 25V 6X11	1
21	C4	MLCC NC 50V	0
22	C5	MLCC 472 50V	1
23	C6	MLCC 104 50V	1
24	C7	MLCC 222 50V	1
25	C8	MLCC 221 50V	1
26	C9	MLCC 471 50V	1

30

□元件規格表（3/5）

項次	PCB位置	規格說明	數量
27	C10	MLCC 102 50V	1
28	C11	MLCC 102 50V	1
29	C12	EC 680U 25V 10X20	1
30	C13	EC 680U 25V 10X20	1
31	C14	MLCC 104 50V	1
33	C16	MLCC 681 50V	1
35	T1	TRANSFORMER EI-28 FORWARD	1
36	L1	CHOKE T90-52 75U 3.6A	1
37	L2	CHOKE R5X7 2.2mH	1
38	Q1	NMOS IRF640N 220V/18A	1

31

□元件規格表（4/5）

項次	PCB位置	規格說明	數量
40	D2	FRD SF10DG	1
41	D3	FRD SF10DG	1
42	D4	FRD SF10DG	1
43	D5	DIODE 1N4148	1
44	D6	SBD SBL1660 16A/60V TO220	1
45	U1	IC PWN CONTROLLER UC3842BN	1
46	H1,H2	HEATSINK 20X30X1	1
47	SCREW	SCREW PAN HEAD M3X7	1
48	NUT	NUT M3	1
49		INSULATOR TO-220	1
50		INSULATOR SILICON TO-220	1
51	TP1~11	TEST PIN 0.8D 10mm	1
52	IN/OUT	CONNECTOR	1

32

□元件規格表（5/5）

項次	PCB位置	規格說明	數量
53		COPPER STAND	1
54	PCB	PCB 3X5 IN SS FORWARD 3.6A-48-12	1

33

□組裝步驟與注意事項 (1/5)

➤組裝工具

- (1) 溫控電烙鐵 30W，圓尖頭
- (2) 焊錫絲 $0.6\phi \sim 1.0\phi$
- (3) 梅花起子
- (4) 尖嘴鉗
- (5) 斜口鉗



34

□組裝步驟與注意事項 (2/5)

➤量測設備

- (1) 直流電源 60V / 3A
- (2) 電子負載 60V / 60A / 300W (Dynamic Function)
- (3) 100MHZ 以上數位儲存式示波器DSO (可Hard Copy畫面)
- (4) 100KHZ 以上 LCR Meter
- (5) Digital Multimeter
- (6) 電流探棒Current Probe (Optional)
- (7) Gain-Phase Analyzer (Optional)



35

□組裝步驟與注意事項 (3/5)

➤組裝一般注意事項

- (1) 對照料表，清點材料。必要時可用RLC Meter 確認電感、電容與電阻值。
- (2) 階層式組立步驟：先將獨立單元組立 (如功率半導體與散熱片組合)，再依零件高低由低而高依次焊錫固定。
- (3) 焊錫作業注意”三點同溫”原則，避免空焊、冷焊發生，也避免零件(特別是IC)過熱損壞。



36

□組裝步驟與注意事項 (4/5)

➤組裝步驟

- (1) 組立MOSFET Q1 與SBD D1 與散熱片。注意絕緣片與絕緣粒子。
- (2) 將最矮的零件，Zener D5 與8顆積層陶瓷電容(MLCC)，焊於PCB 上。
- (3) 其次是1/4W 的電阻，共10 顆。
- (4) 其次 D2、D3 與D4。
- (5) 接著焊IC (U1)，注意IC 腳位標示。
- (6) 4 顆1W 電阻。



37

□組裝步驟與注意事項 (5/5)

- (7) 焊接11 支Test Pin。
- (8) 依序將所有電解電容、電感及變壓器焊上。
- (9) 再來是帶散熱片的Q1 與D6 組合。
- (10) 檢查零件是否已完全裝在PCB 上。
- (11) 接著焊輸入與輸出的Pin (或Connector)
- (12) 最後將銅柱鎖定，完成PCB 作業。

□評估與量測 (1/3)

➤ 注意：

- (1) 輸入電源供應器的最大輸出電流須設定在2A 左右，如果電源串聯輸出，先確定正確電壓。
- (2) 仔細查看電路圖，明確瞭解Test Pin 是哪一點。
- (3) 輸入端與輸出端要確認再開機。

□評估與量測 (2/3)

1. Conversion Efficiency
2. Load Regulation
3. Line Regulation
4. Output Ripple & Noise (DSO)
5. Dynamic Response (DSO)
6. Gate Signal And MOSFET Voltage (DSO)

□評估與量測 (3/3)

7. Start-up (Pin 10 to Pin 11) (DSO)
8. Current Sensing Voltage (U1 PIN3)
9. Secondary Diode Current (Optional)
(DSO + Current Probe)
10. Others

□靜態測試紀錄 (1/2)

輸入電壓 = 36 V

輸出電流	0.5A	1A	1.5A	2A	2.5A	3A	3.6A
Vo							
Iin							

輸入電壓 = 48V

輸出電流	0.5A	1A	1.5A	2A	2.5A	3A	3.6A
Vo							
Iin							

輸入電壓 = 56V

輸出電流	0.5A	1A	1.5A	2A	2.5A	3A	3.6A
Vo							
Iin							

42

□靜態測試紀錄 (2/2)

➤注意：

輸入電壓讀值：用DMM 量Pin 1 to Pin 2。

輸入電流讀值：可直接於電源供應器表頭讀取。

輸出電壓讀值：用DMM 量Pin 10 to Pin 11。

輸出電流讀值：可直接於電子負載表頭讀取。

43

□名詞說明 (1/5)

1. Conversion Efficiency :

$$\left(\eta = \frac{V_o \cdot I_o}{V_{in} \cdot I_{in}} \right)$$

用量取的資料，計算出效率，並以EXCEL 作圖。

2. Load Regulation :

$$\text{定義：Load Regulation} = \left| \frac{V_{o, \min \text{ load}} - V_{o, \text{fullload}}}{V_{o, \min \text{ load}}} \right| \times 100$$

用量取的資料，分別計算在三種輸入電壓下的負載穩壓率。

44

□名詞說明 (2/5)

3. Line Regulation :

$$\text{定義：Line Regulation} = \left| \frac{V_{o, \min \text{ input}} - V_{o, \max \text{ input}}}{V_{o, \min \text{ input}}} \right| \times 100 \%$$

用量取的資料，分別計算在輸出電流為0.5A, 2A, 4A 條件下下的線電壓穩壓率。

4. Output Ripple And Noise :

條件：輸出滿載 (3.6A)

輸入電壓 = 36V，48V，56V


觀察記錄：用數位示波器觀察輸出電壓(AC Coupling)，並將波形記錄存檔。注意量測技巧，以免探棒耦合雜訊。

45

□名詞說明 (3/5)

5. Dynamic Response :

條件：負載設定

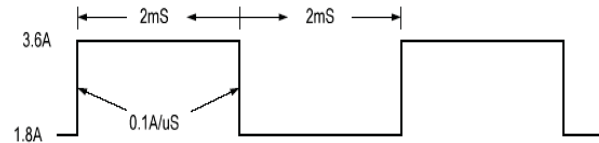

輸入電壓 = 36V, 48V, 56V

觀察記錄：用數位示波器觀察輸出電壓動態應響 (AC Coupling)，並將波形記錄存檔。注意量測技巧，以免探棒耦合雜訊。

46

□名詞說明 (4/5)

6. Gate Signal (Duty Control) 信號與 MOSFET Voltage

條件：負載設定 = 0.2A, 2A, 3.8A

輸入電壓 = 48V

觀察記錄：用數位示波器觀察Pin 5 與Pin 8 的電壓，並將波形記錄存檔。

47

□名詞說明 (5/5)


7. Start-up

觀察從輸入電壓灌入到輸出電壓穩定的現象。


Dual Channel 量輸入與輸出電壓，以及 Soft Start 功能。

48


□波形圖 (1/9)

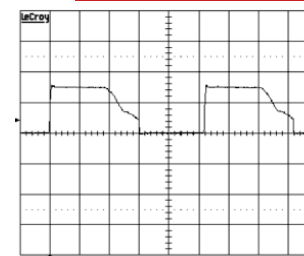

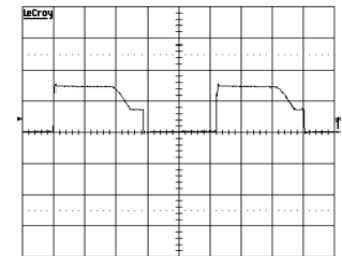MOSFET Voltage
Vin=36V, Io=0.2A
H:2us/div, V:50V/div



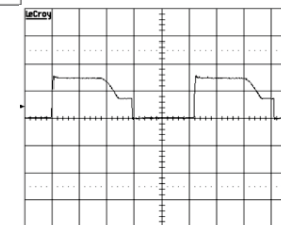
MOSFET Voltage
Vin=36V, Io=2A
H:2us/div, V:50V/div




MOSFET Voltage
Vin=36V, Io=0.26A (Boundary)
H:2us/div, V:50V/div

49


□ 波形圖 (2/9)

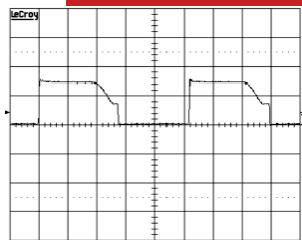

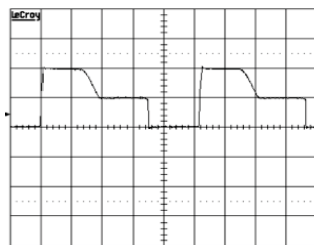MOSFET Voltage
Vin=36V, Io=3.6A
H:2us/div. V:50V/div




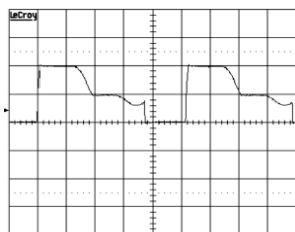MOSFET Voltage
Vin=48V, Io=0.3A (Boundary)
H:2us/div. V:50V/div




MOSFET Voltage
Vin=48V, Io=0.2A
H:2us/div. V:50V/div


□ 波形圖 (3/9)

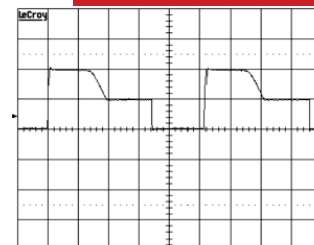

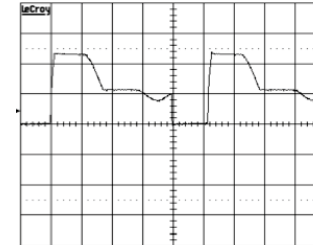MOSFET Voltage
Vin=48V, Io=2.0A
H:2us/div. V:50V/div



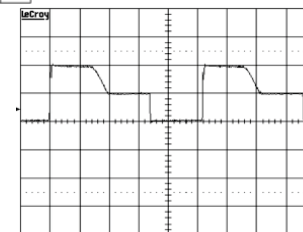MOSFET Voltage
Vin=56V, Io=0.2A
H:2us/div. V:50V/div




MOSFET Voltage
Vin=48V, Io=3.6A
H:2us/div. V:50V/div


□ 波形圖 (4/9)



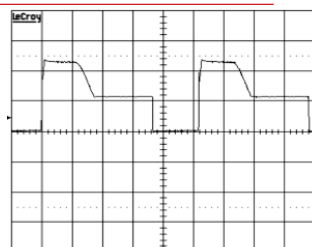MOSFET Voltage
Vin=56V, Io=0.33A (Boundary)
H:2us/div. V:50V/div




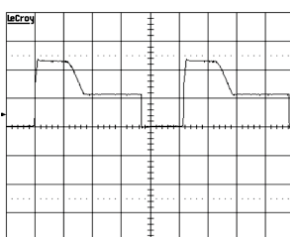MOSFET Voltage
Vin=56V, Io=3.6A
H:2us/div. V:50V/div




MOSFET Voltage
Vin=56V, Io=2.0A
H:2us/div. V:50V/div


□ 波形圖 (5/9)

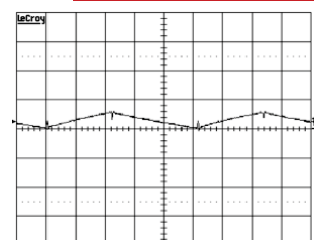

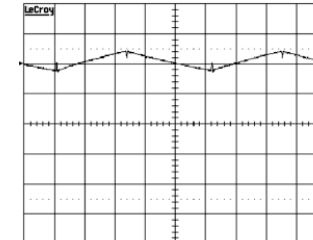Inductor Current
@Vin=36V, Io=0.2A
H:2us/div. V:1A/div




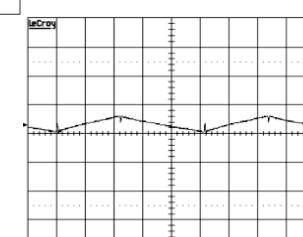Inductor Current
Vin=36V, Io=2.0A
H:2us/div. V:1A/div




Inductor Current
Vin=36V, Io=0.26A (Boundary)
H:2us/div. V:1A/div


□ 波形圖 (6/9)

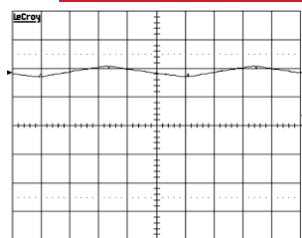

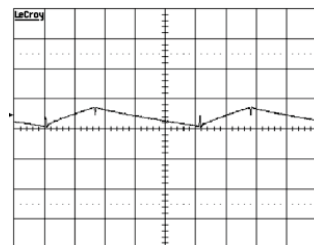Inductor Current
Vin=36V, Io=3.6A
H:2us/div. V:2A/div



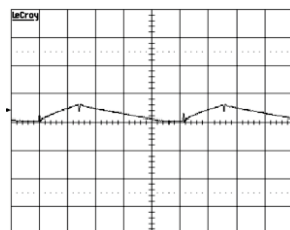
Inductor Current
Vin=48V, Io=0.3A (Boundary)
H:2us/div. V:1A/div




Inductor Current
Vin=48V, Io=0.2A
H:2us/div. V:1A/div

54


□ 波形圖 (7/9)

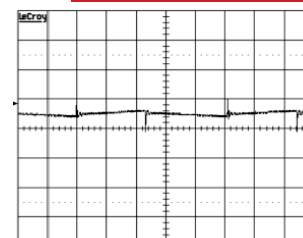

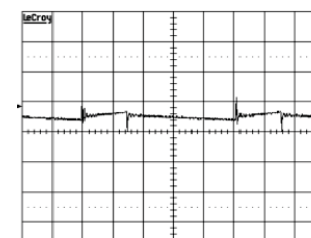Output Transient Response
Vin=36V, Io=3.6A
H:2us/div. V:50mV/div



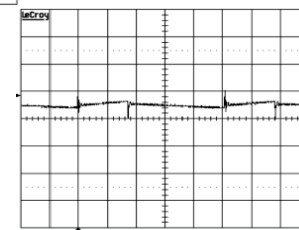
Output Transient Response
Vin=56V, Io=3.6A
H:2us/div. V:50mV/div




Output Transient Response
Vin=48V, Io=3.6A
H:2us/div. V:50mV/div

55


□ 波形圖 (8/9)

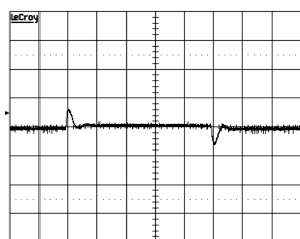

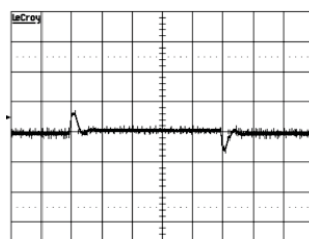Output Transient Response
Vin=36V, Io=2.0A~3.6A
H:2us/div. V:200mV/div



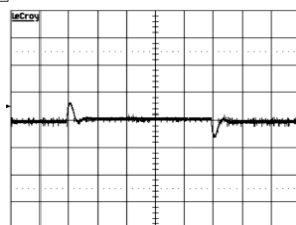
Output Transient Response
Vin=56V, Io=2.0A~3.6A
H:2us/div. V:200mV/div




Output Transient Response
Vin=48V, Io=2.0A~3.6A
H:2us/div. V:200mV/div

56


□ 波形圖 (9/9)

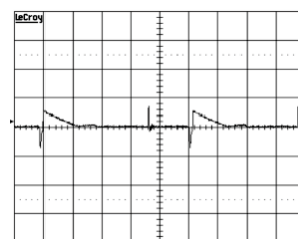

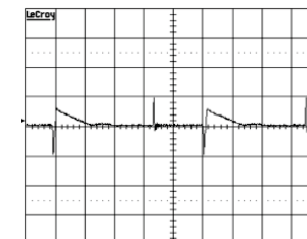Reset Current
Vin=48V, Io=0.2A
H:2us/div. V:0.5A/div



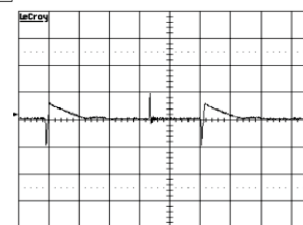Reset Current
Vin=48V, Io=3.6A
H:2us/div. V:0.5A/div



Reset Current
Vin=48V, Io=2.0A
H:2us/div. V:0.5A/div

57

效率曲線

