




士兰半导体

SA3078
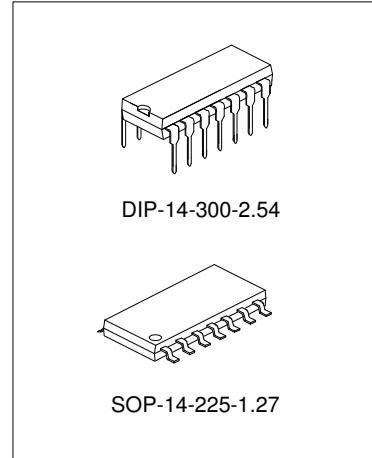
## 先进的灯电流反馈调光镇流器控制电路

SA3078是一个先进的灯电流反馈调光控制电路。这个镇流控制电路功能多，可广泛应用于调光控制，软启动和常用的智能化电子镇流器。SA3078是最优化的电子镇流系统，它所需外围器件少。SA3078的电流反馈控制方法有很好的优越性，它的内部软启动电路减少了外围软启动所需的离散器件；内置的电压控制软调光电路可以在一定范围内控制灯输出；此外，SA3078还提供了保护电路，无灯保护，反常保护，单灯检测，UVLO等。



### 主要特点

- 灯电流反馈
- 反馈中的软启动
- 电压调光 (0V~2V)
- 开关关闭控制( $V_{dm}=5V$ )
- 软调光控制
- 无灯保护
- 单灯检测
- 异常保护
- 启动电流和工作电流低。
- 带1.8V滞后的UVLO电路
- 图腾柱输出
- 平衡的1.5% 内部参考带隙
- 14-DIP & 14-SOP


### 产品规格分类

产品	封装
SA3078	DIP-14-300-2.54
SA3078S	SOP-14-225-1.27

### 应用

- 电子镇流器
- 灯光控制系统
- 半桥驱动控制系统

### 管脚排列图

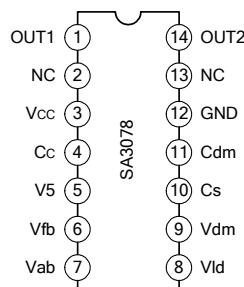

杭州士兰微电子股份有限公司


版本号: 1.0 2005.07.27



士兰半导体

SA3078

### 内部框图

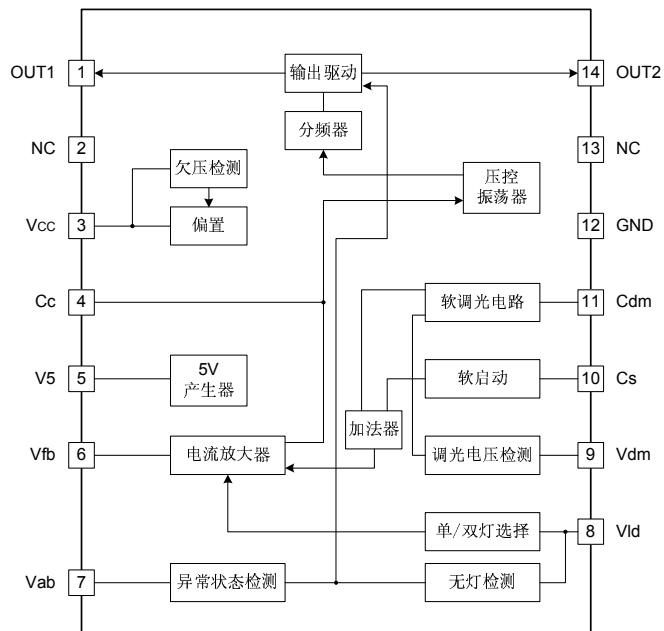

### 极限参数

参 数	符 号	参 数 范 围	单 位
电源电压	VCC	30	V
驱动输出峰值电流	IOH, IOL	±300	mA
驱动输出钳位二极管VO > VCC, or VO < -0.3	Iclamp	±10	mA
工作温度	Topr	-25 to 125	°C
贮存温度	Tstg	-65 to 150	°C
功率消耗	Pd	1	W
热阻 (结到空气)	θja	123	°C/W
参考电压温度稳定性(Vref)	ΔVref (Typ)	20	mV
工作频率温度稳定性	Δfs(Typ)	8	kHz



士兰半导体

SA3078

**电气特性参数** (除非特别指定,  $V_{CC}=12V$ ,  $T_{amb}=25^{\circ}C$ )

参 数	符 号	测 试 条 件	最 小 值	典 型 值	最大 值	单 位
<b>电压切断时</b>						
启动阈值电压	$V_{TH(st)}$	$V_{CC}$ 增加	8.7	9.5	10.3	V
UVLO 滞后	$HY(st)$	--	1.5	1.8	2.1	V
5V参考电压 (注1)	$V_5$	$I_5=0mA$	4.9	5	5.1	V
<b>工作电流</b>						
启动工作电流	$I_{ST}$	$V_{CC}=8.5V$	--	0.2	0.27	mA
电源工作电流	$I_{CC}$	输出不转换	--	7	9	mA
动态工作电流 (注1)	$I_{DCC}$	$F_o=50kHz, C_l=1nF$	--	8	12	mA
<b>电流放大器 (注1)</b>						
输出沉电流	$I_{ea(i)}$	$V_{fb}=2V$	12	15	18	$\mu A$
输出源电流	$I_{ea(o)}$	$V_{fb}=0V$	12	15	18	$\mu A$
单灯反馈电压	$V_{fb1}$	$V_{ld}=2V$	0.425	0.5	0.575	V
双灯反馈电压	$V_{fb2}$	$V_{ld}=4V$	0.85	1	1.15	V
输出高电平电压	$V_{ea(h)}$	$V_{fb}=0V$	5.5	5.7	5.9	V
输出低电平电压	$V_{ea(l)}$	$V_{fb}=2V$	--	--	0.4	V
<b>振荡器 (注1)</b>						
参考频率	$f_{ref}$	$V_C=3.0V$	37	45	53	kHz
基准停滞时间	$t_d$	$V_C=3.0V$	1.2	1.4	1.6	$\mu s$
软启动频率	$f_{ss}$	$V_C=0V$	77	--	--	kHz
软启动时间电流	$I_{ss}$	$V_C=0V$	9.2	11	12.8	$\mu A$
<b>电压输入调光单元 (注1)</b>						
可调电压范围	$\Delta V_{dm}$	--	0	--	2	V
调光启动电压	$V_{dm}$	$V_{dm}=0V$	3.85	4	4.15	V
初始调光输出电压	$V_{dm}$	$V_{dm}=0V$	-0.1	0	0.1	V
<b>1/2 输出</b>						
上升时间 (注2)	$tr$	$V_{CC}=12V, C_l=1nF$	--	200	280	ns
下降时间 (注2)	$tf$	$V_{CC}=12V, C_l=1nF$	--	50	90	ns
UVLO 有效时输出电压	$V_{omin(o)}$	$V_{CC}=5V, I_o=100\mu A$	--	--	0.9	V

(见下页)

杭州士兰微电子股份有限公司

版本号: 1.0 2005.07.27



**士兰半导体**

**SA3078**

(接上页)

参 数	符 号	测 试 条 件	最 小 值	典 型 值	最大 值	单 位
<b>保护电路</b>						
灯检测电压	Vld	--	2.5	3	3.5	V
异常检测电压	Vab	--	1.6	2	2.4	V
开关关闭检测电压	Vso	--	4.7	5	5.3	V
无灯检测电压	Vnd	--	0.85	1	1.15	V
<b>保护复位电路</b>						
保护复位电压	Vpr	--	--	0.7	--	V

注：1. 这些参数在VCC=11V, 14V, 30V是测得。

2. 这个参数，尽管已经确认，但是不是在产品中测试而得。

### 管脚描述

管 脚 号	管 脚 名 称	管 脚 描 述
1	OUT1	驱动输出1
2	NC	不连接
3	Vcc	工作电压输入管脚
4	Cc	补偿输入管脚
5	V5	5V电压源
6	Vfb	负反馈输入管脚
7	Vab	反常保护输入管脚
8	Vld	灯检测输入管脚
9	Vdm	调光控制输入管脚
10	Cs	软启动时间控制输入管脚
11	Cdm	软调光控制输入管脚
12	GND	接地端
13	NC	无连结
14	OUT2	驱动输出2




士兰半导体

SA3078

## 功能描述

图 1. 操作特性

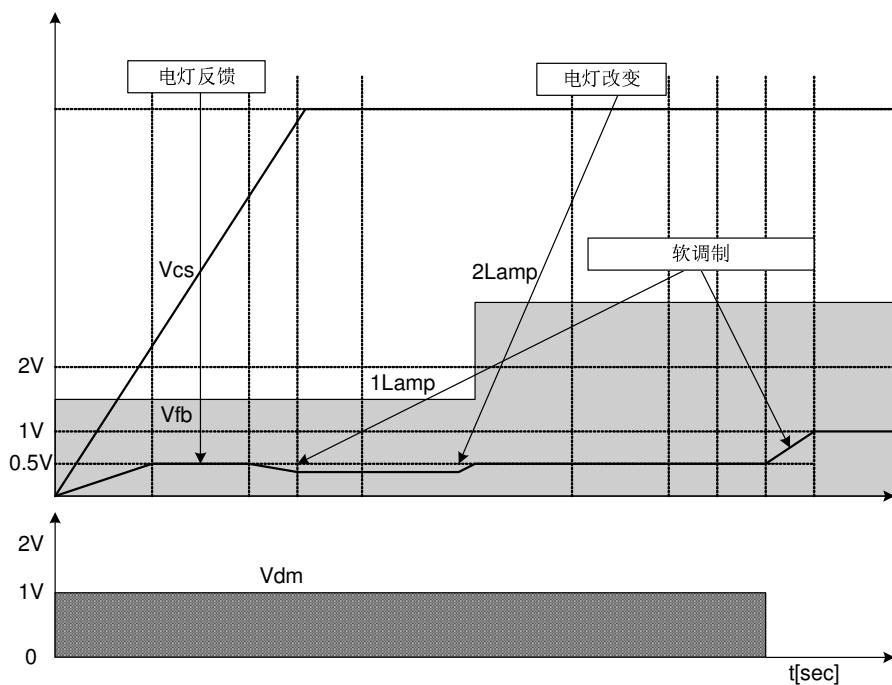


SA3078是一个先进的，灯电流反馈镇流调光控制电路，可驱动半电桥转换器。这个控制电路提供了很多功能，能广泛应用于调光控制，软启动和常用的智能电子镇流系统。此外，SA3078还提供了保护电路，无灯保护，反常保护，单灯检测，UVLO等。图1根据时间和灯计数变化表示了SA3078的操作特性。当 $V_{cc}$ 电压达到启动阈值电压（9.5V）时，软启动电容开始充电。当 $Cs$ 管脚的电压 $V_{cs}$ 超过2V时，软启动操作结束。在软启动操作期间，控制灯电流的参考电压和 $V_{cs}$ 成正比。当 $V_{cs}$ 变为4V时，调光操作开始工作，改变的比率由连接 $Cdm$ 管脚的电容决定，电容越大，调光就越平缓。



士兰半导体

**SA3078**

### 测试电路图

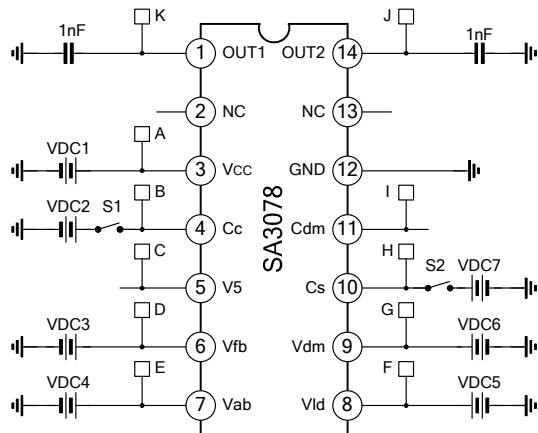

**测试方法** (除非特别指出,  $VDC1=12V$ )

参数	闭合开关	外加电压(V)	测试点	备注
$V_{th(st)}$	--	--	A	$VDC$ 升高, 使 C 点电压为约 5 伏
$H_y(st)$	--	--	A	接上, $VDC$ 升高, 使 C 点电压为约 5 伏
$V_5$	--	--	C	--
$I(st)$	--	$VDC4=0, VDC1=8.5$	A	--
$I_{cc}$	--	$VDC4=0, VDC1=12$	A	--
$I_{DCC}$	S1	$VDC4=0, VDC5=2,$	A	调 $VDC2$ 的值, 使 J 点的振荡频率为 50kHz
$I_{ea(i)}$	S1	$VDC2=12, VDC3=2$	B	--
$I_{ea(o)}$	S1	$VDC2=0, VDC3=0$	B	--
$V_{fb1}$	--	$VDC5=2, VDC6=0$	D	调 $VDC3$ 的值, 使 B 点电压跳变
$V_{fb2}$	--	$VDC5=4, VDC6=0$	D	调 $VDC3$ 的值, 使 B 点电压跳变
$V_{ea(h)}$	--	$VDC3=0$	B	--
$V_{ea(l)}$	--	$VDC3=2$	B	--

(见下页)

杭州士兰微电子股份有限公司

版本号: 1.0 2005.07.27



士兰半导体

SA3078

(接上页)

参数	闭合开关	外加电压(V)	测试点	备注
freqf	S1	VDC2=3,VDC4=0, VDC5=2(或 4),VDC6=0	J 或 K	--
td	S1	VDC2=3,VDC4=0, VDC5=2(或 4),VDC6=0	J 或 K	--
fss	S1	VDC2=0,VDC4=0, VDC5=2(或 4),VDC6=0	J 或 K	--
lss	S1,S2	VDC3=0,VDC7=0	H	--
Δ Vdm	S2	VDC5=0,VDC7=5	G	调 VDC6 的值, 使 I 点电压能跟随变化的范围
V <sub>dm(Dst)</sub>	S2	VDC6=0 (或 2)	H	VDC7 增加, 使 I 点电压跳变
V <sub>dm(Ini)</sub>	S2	VDC7=0	H	--
tr	S1	VDC2=3,VDC4=0, VDC5=2(或 4),VDC6=0	J 或 K	--
tf	同上	同上	同上	--
V <sub>omin(o)</sub>	同上	同上,VDC1=5	同上	J 或 K 点拉 100uA 电流
Vld	S2	VDC3=0.7,VDC6=0 ,	F	VDC5 增加, 使 B 点电压跳变
Vab	S1	VDC2=0,VDC5=2, VDC6=0	E	VDC 4 增加, 使 J (K) 点无输出
Vso	S2	VDC4=0,VDC5=2	G	VDC6 增加, 使 J (K) 点无输出
Vnd	S1	VDC2=0, VDC4=0 VDC6=0	F	VDC5 由 1 伏降低, 直至, J (K) 点无输出
Vpr	S1	VDC2=0,VDC5=2, VDC6=0	A	VDC4 增加, 使 J (K) 点无输出, 再使 VDC4=0, 仍无输出, 需 VDC1 降低再上升。 才有输出。

杭州士兰微电子股份有限公司

版本号: 1.0 2005.07.27




士兰半导体

SA3078
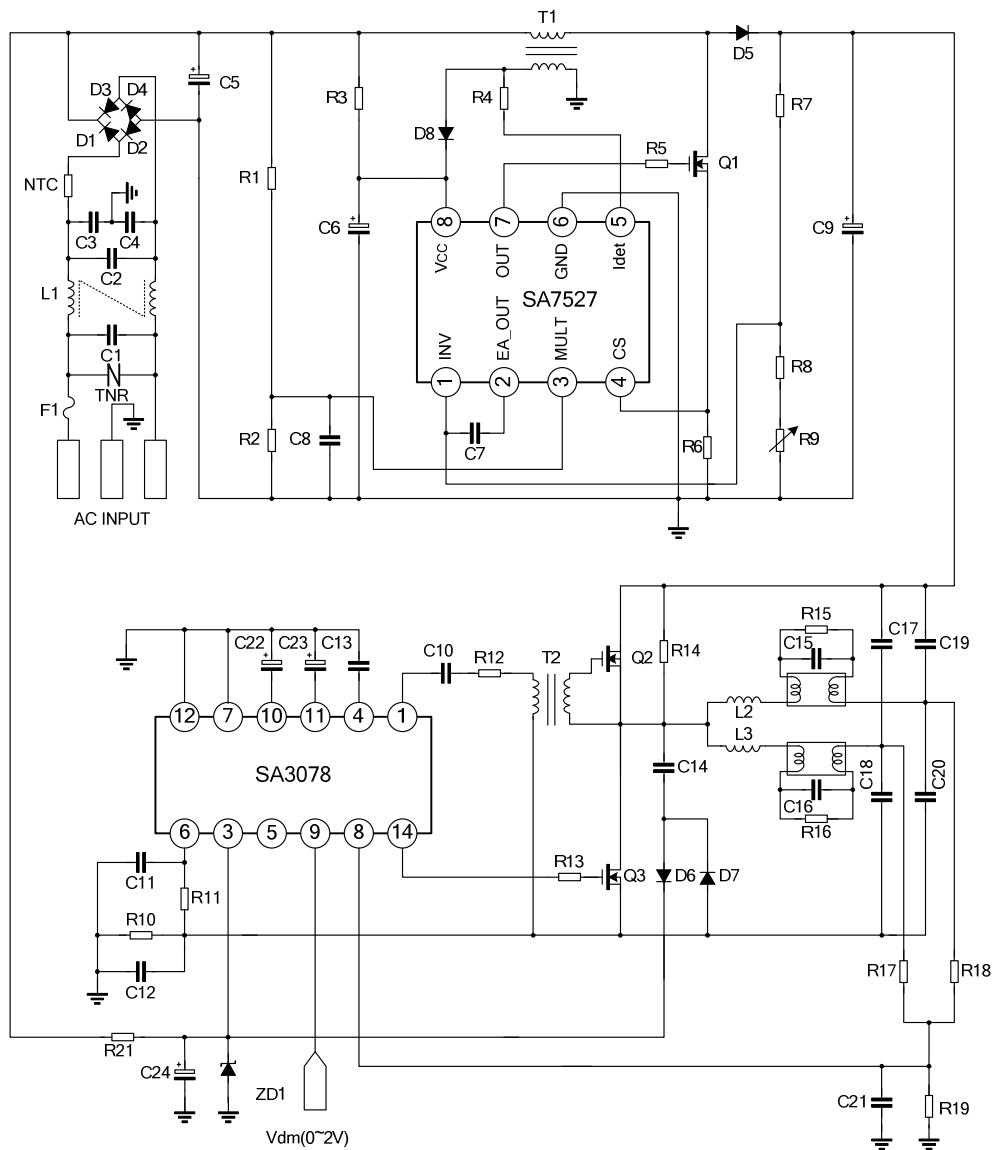
### 典型应用电路图

<85~265VAC 输入, 400VDC, 荧光灯镇流器 (32W\*2/36W\*2)>



杭州士兰微电子股份有限公司

版本号: 1.0 2005.07.27



士兰半导体

SA3078

元器件列表 (32W\*2 灯应用)

元 器 件	值	注 意	厂 商
R1	1.8MΩ	1/4W	--
R2	25kΩ	1/4W	--
R3, 21	150kΩ	1W	--
R4, 11	22kΩ	1/4W	--
R5	10Ω	1/4W	--
R6	0.68Ω	1W	--
R7	1.0MΩ	1/4W	--
R8	6kΩ	1/4W	--
R9	103	可变电阻	--
R10	6.8Ω	1W	--
R12, 13	47Ω	1W	--
R14	180kΩ	1/4W	--
R15, 16	330kΩ	1/4W	--
R17, 18	680kΩ	1/4W	--
R19	8.2kΩ	1/4W	--
C1, 2	150nF, 275Vac	Box-Cap	--
C3, 4	2200pF, 3000V	Y-Cap	--
C5	0.33μF, 630V	Miller-Cap	--
C6, 24	47μF, 35V	电解电容	--
C7	1μF	MLCC	--
C8, 11	1nF, 25V	陶瓷电容	--
C9	47μF, 450V	电解电容	--
C10	0.22μF, 25V	陶瓷电容	--
C12, 21	0.1μF, 25V	陶瓷电容	--
C13	10nF, 25V	陶瓷电容	--
C14	1nF, 630V	Miller-Cap	--
C15, 16	4700pF, 1000V	Miller-Cap	--

(见下页)

杭州士兰微电子股份有限公司

版本号: 1.0 2005.07.27



士兰半导体

SA3078

(接上页)

元器件	值	注 意	厂 商
C17, 18, 19, 20	6800pF, 630V	Miller-Cap	--
C22, 23	22μF, 35V	电解电容	--
Q1, 2, 3	500V, 4.5A	IRFS830B	Fairchild
D1, 2, 3, 4	1000V, 1A	1N4007	--
D5	600V, 1A	BYV26C	--
D6, 7	600V, 1A	1N4937	--
D8	75V, 150mA	1N4148	--
ZD1	15V, 1W	1N4744	--
L1	45mH	线性滤波器	--
L2, 3	3.1mH(120T)	EI2820	--
T1	0.9mH(80T:6T)	EI2820	--
T2	1.2mH(30T:60T)	EE1614	--
F1	250V, 3A	保险丝	--
TNR	470V	471	--
NTC	10Ω	10D09	--
R1	1.8MΩ	1/4W	--
R2	22kΩ	1/4W	--
R3, 21	150kΩ	1W	--
R4, 11	22kΩ	1/4W	--
R5	10Ω	1/4W	--
R6	0.68Ω	1W	--
R7	1MΩ	1/4W	--
R8	6kΩ	1/4W	--
R9	103	可变电阻	--
R10	6.8Ω	1W	--
R12, 13	47Ω	1W	--
R14	180kΩ	1/4W	--
R15, 16	330kΩ	1/4W	--

(见下页)

杭州士兰微电子股份有限公司

版本号: 1.0 2005.07.27



士兰半导体

SA3078

(接上页)

元器件	值	注意	厂商
R17, 18	680kΩ	1/4W	--
R19	8.2kΩ	1/4W	--
C1, 2	150nF, 275Vac	Box-Cap	--
C3, 4	2200pF, 3000V	Y-Cap	--
C5	0.33μF, 630V	Miller-Cap	--
C6, 24	47μF, 35V	电解电容	--
C7	1μF	MLCC	--
C8, 11	1nF, 25V	陶瓷电容	--
C9	47μF, 450V	电解电容	--
C10	0.22μF, 25V	陶瓷电容	--
C12, 21	0.1μF, 25V	陶瓷电容	--
C13	10nF, 25V	陶瓷电容	--
C14	1nF, 630V	Miller-Cap	--
C15, 16	3300pF, 1000V	Miller-Cap	--
C17, 18, 19, 20	6800pF, 630V	Miller-Cap	--
C22, 23	22μF, 35V	电解电容	--
Q1, 2, 3	500V, 4.5A	IRFS830B	Fairchild
D1, 2, 3, 4	1000V, 1A	1N4007	--
D5	600V, 1A	BYV26C	--
D6, 7	600V, 1A	1N4937	--
D8	75V, 150mA	1N4148	--
ZD1	15V, 1W	1N4744	--
L1	45mH	线性滤波器	--
L2, 3	3.1mH(120T)	EI2820	--
T1	0.9mH(80T: 6T)	EI2820	--
T2	1.2mH(30T: 60T)	EE1614	--
F1	250V, 3A	保险丝	--
TNR	470V	471	--
NTC	10Ω	10D09	--

杭州士兰微电子股份有限公司


版本号: 1.0 2005.07.27



士兰半导体

SA3078

### 封装外形图

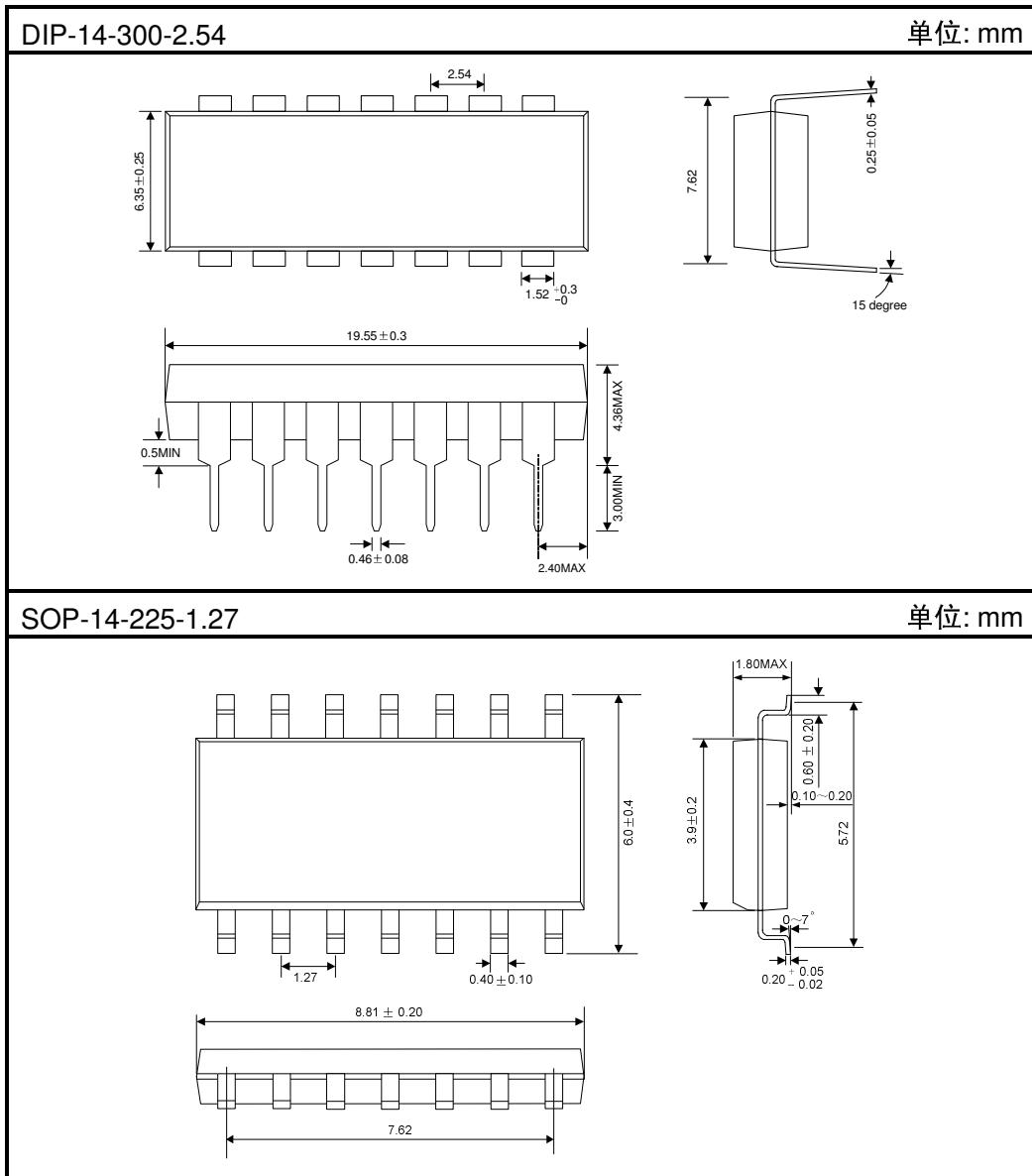

杭州士兰微电子股份有限公司

版本号: 1.0 2005.07.27