

# 一种自激式反激变换器的分析和设计

顾元强, 尹斌, 吴海新, 王先永  
河海大学电气工程学院, 南京 (210098)

E-mail: [guyq2005@163.com](mailto:guyq2005@163.com)

**摘要:** 自激式反激变换器 (通常指 RCC) 电路简单, 成本低廉, 广泛应用于 100W 以下的小功率开关稳压电源。本文详细介绍了 RCC 电路的工作原理和设计方法。

**关键词:** RCC, 自激, 反激变换器

## 1. 引言

自激式反激变换器, 通常称为 RCC 电路 (ringing choke converter), 出现在稳压电源 IC 之前, 可实现最简单的开关稳压器。基于 RCC 方式的开关稳压器不需要外部时钟, 通过变压器和开关晶体管就可实现振荡功能, 只需少数分立器件就可以获得专用芯片才能实现的输出性能, 通过良好的设计可获得高效可靠的工作<sup>[1]</sup>。

RCC 变换器总是工作于边界连续状态(DCM/CCM), 采用峰值电流控制模式。由于要维持其边界连续模式, 并且原边电流上升斜率受输入电压影响, 因此工作频率和占空比均受输入电压和输出电流的控制, 在高输入电压和轻载时频率较高<sup>[2]</sup>。

## 2. 电路工作原理分析

RCC 方式的本质即为反激变换器, 图 1 给出实际应用最多的 RCC 方式的基本电路图。为简化稳态分析, 可做如下近似<sup>[2][3]</sup>:

- (1)、忽略变压器漏感对主管  $Q_1$  的集射极电压  $V_{CE}$  的影响, 实际使用时需要 RCD 箝位;
- (2)、主电路输出电容足够大, 输出绕组电压箝位于输出电压  $V_O$ ;
- (3)、稳态时电容  $C_3$  上的电压保持不变;
- (4)、稳态时电阻  $R_g$  的作用可以忽略。

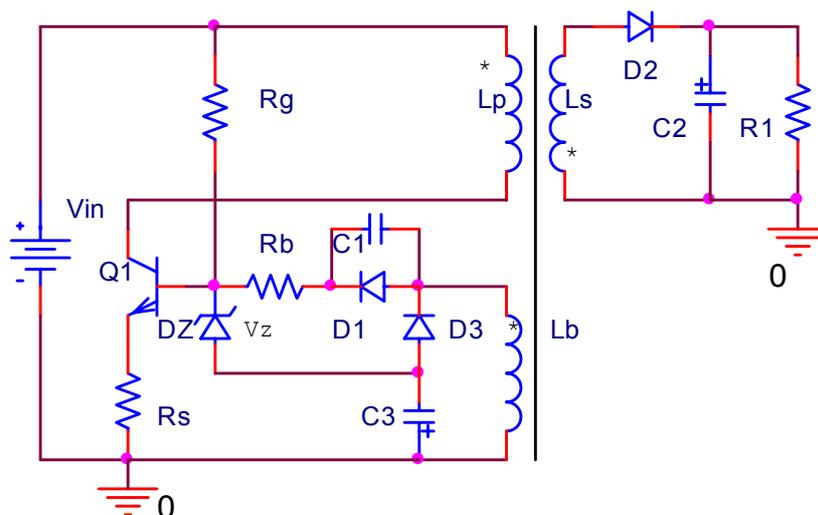


图 1 RCC 基本电路图

下面分析其工作过程<sup>[1]</sup>

## 2.1 电路的起动

接通输入电源  $V_{IN}$  后, 电流  $i_g$  通过电阻  $R_g$  流向开关晶体管  $Q_1$  的基极,  $Q_1$  导通,  $i_g$  称为起动电流。在 RCC 方式中, 晶体管  $Q_1$  的集电极  $I_C$  必然由零开始逐渐增加, 因此  $i_g$  应尽量小一点。

## 2.2 开关晶体管处于 ON 状态时

一旦  $Q_1$  进入 ON 状态, 输入电压  $V_{IN}$  将加在变压器的初级绕组  $N_p$  上。由匝比可知, 基极线圈  $N_B$  上产生的电压为  $V_B = (N_B / N_p) V_{IN}$ , 该电压与  $Q_1$  导通极性相同, 为正反馈电压, 其作用是使开关晶体管进一步迅速导通。因此  $V_B$  将维持  $Q_1$  的导通状态, 此时基极电流

$I_B$  是连续的稳定电流, 
$$I_B = \frac{(N_B / N_p) V_{IN} - (V_{D1} + V_{BE})}{R_B}$$
 (忽略  $R_S$  上的压降, 下同)。此时

变压器二次绕组上感应电压为反向电压, 整流二极管  $D_2$  截止, 二次绕组中无电流通过。若一次绕组电感为  $L_p$ , 导通时间为  $t$ ,  $Q_1$  集电极电流  $I_C$  线性增长,  $I_C = V_{IN} * t / L_p$ 。

随着  $I_C$  的增加, 当  $I_C \geq I_B * h_{FE}$  时, 晶体管退出饱和状态,  $V_{CE}$  随之增大, 变压器一次绕组电压下降, 反馈绕组感应电压下降, 基极电流  $I_B$  进一步减小, 基极电流不足, 开关管迅速截止。

## 2.3 开关晶体管处于 OFF 状态时

晶体管从导通到截止瞬间, 根据磁通连续性定理, 磁场的方向和大小都保持不变, 因此, 要与一次绕组中流经的电流保持同样的安匝数, 二次绕组电压反向, 使二极管导通, 由等式  $I_{1P} * N_p = I_{2P} * N_s$  知导通瞬间电流  $I_{2P} = I_{1P} * N_p / N_s$ 。

设输出电压  $V_O$ , 整流二极管压降  $V_{D2}$ , 二次绕组电感  $L_s$ , 则二次绕组电压  $V_s = V_O + V_{D2}$ , 二极管电流以  $V_s / L_s$  的速率下降, 同时变压器电感中储存的能量供给输出端。

## 2.4 开关管再次导通

变压器中的能量全部转移到输出端, 则整流二极管  $D_2$  的电流变为 0 截止, 此瞬间变压器各绕组电压也变为 0, 启动电阻  $R_g$  中部分电流变为开关管基极电流, 在正反馈作用下再次导通。

## 2.5 稳压原理

RCC 电路是一种非固定周期的开关电源, 它不是由占空比连续变化的 PWM 控制信号来驱动。当输出电压超过额定值时, 开关管提前关断,  $I_{1P}$  峰值电流减小, 反激变压器储能下降, 变换器输出电压降低; 当输出电压低于额定时, 开关管延迟关断,  $I_{1P}$  峰值电流升高, 变压器储能增加, 变换器输出电压上升, 完成输出稳压调整过程。

要使晶体管关断, 只要使基极的驱动电流不足即可 (相对于集电极电流而言), 因此, 可以用稳压管  $D_z$  来分流。  $D_z$  的阳极与电容器  $C_3$  的阴极相连。在  $Q_1$  OFF 期间,  $N_B$  线圈通

过导通的  $D_3$  为  $C_3$  充电,  $C_3$  的电压变为负电压,  $D_Z$  的齐纳电压  $V_Z$  为:  $V_Z = V_C + V_{BE}$ , 如果输出电压上升,  $C_3$  的端电压  $V_C$  也随输出电压  $V_O$  成正比上升, 于是齐纳二极管  $D_Z$  导通, 驱动电流从它所形成的旁路流过, 进而使  $Q_1$  OFF。此间  $N_B$  线圈和  $N_S$  线圈的电压值分别与匝数成正比, 即  $V_C = \frac{N_B}{N_S}(V_O + V_{D2}) - V_{D3}$ , 反之也可改变  $V_C$  使  $V_O$  随之改变。因此由  $V_Z$ 、

$N_S / N_B$  即可确定输出电压  $V_O$ 。即输出电压为  $V_O = \frac{N_S}{N_B} \cdot (V_Z - V_{BE} + V_{D3}) - V_{D2}$ , 若忽略  $V_{BE}$ 、 $V_{D2}$  和  $V_{D3}$ , 则  $V_O$  与  $V_Z$  成正比, 且输出电压的精度由电压  $V_Z$  的精度确定。

### 3. RCC 电路设计方法

RCC 电路的设计包括功率主电路设计和控制电路的设计。下面结合一 24V/3A 的电源实例说明其设计步骤。

主要技术参数: (1) 输入电压 AC:220V $\pm$ 10%, 频率: 50Hz; (2) 输出: 电压 24V, 电流 3A; (3) 稳压精度: 5%; (4) 工作效率 >75%。

#### 3.1 变压器参数计算

设计中按最低输入电压、最大输出电流计算, 此时振荡频率最低, 取为 50k, 占空比  $D=0.4$ 。

最低输入直流电压:

$$V_{IN(\min)} = 220 \times (1-10\%) \times \sqrt{2} \times 0.9 = 252V$$

变压器电感及匝数的计算:

$$i_{1P} = \frac{2i_{1(ave)}}{D} = \frac{2P_O}{D\eta V_{IN(\min)}} = \frac{2 \times 24 \times 3}{0.4 \times 0.75 \times 252} = 1.90A$$

$N_P$  线圈的电感  $L_P$  为:

$$L_P = \frac{V_{IN(\min)}}{i_{1P}} t_{on} = \frac{252}{1.90} \times 8 \times 10^{-6} = 1.06mH$$

次级线圈电压:

$$V_S = V_O + V_{D2} = 24 + 0.7 = 24.7V$$

由变压器的伏秒平衡可得:

$$V_{IN(\min)} DT = \frac{N_P}{N_S} V_S (1-D) T$$

从而得到匝数比:

$$N_{PS} = \frac{N_P}{N_S} = \frac{V_{IN(\min)} D}{V_S (1-D)} = \frac{252 \times 0.4}{24.7 \times 0.6} = 6.8$$

由于动作频率较低且输出功率很低, 故采用的磁芯为 TDK 生产的材质为  $H_{35}$  的 EI40。一次线圈匝数:

$$N_P = \frac{V_{IN(\min)} t_{on}}{\Delta B \cdot A_e} \times 10^8 = \frac{252 \times 8 \times 10^{-6}}{2800 \times 1.48} \times 10^8 = 49$$

二次线圈匝数:  $N_S = N_P / N_{PS} = 49 / 6.8 = 7.2$  取 8 匝。

基极绕组匝数  $N_B$ : 设最低输入电压  $V_B = 6V$ ,

$$N_B = \frac{6}{252} \times 49 = 1.17 \quad \text{取 1 匝}$$

变压器间隙:

$$l_g = 4\pi \cdot \frac{A_e \cdot N_P^2}{L_P} \times 10^{-8} = 4\pi \frac{1.48 \times 49^2}{1.06 \times 10^{-3}} \times 10^{-8} = 0.42 \text{mm}$$

实际的间隙纸板厚度为  $l_g$  的一半, 即为 0.21mm。

### 3.2 稳压电路的设计

首先, 当  $Q_1$  处于 OFF 时, 线圈  $N_B$  的电压  $V_B'$  为

$$V_B' = \frac{N_B}{N_S} \cdot V_S = \frac{1}{8} \times 24.7 = 3.1V$$

作为电压控制用的齐纳二极管  $D_Z$  两端的电压  $V_Z$  为:

$$V_Z = V_B' + V_{BE} - V_{D3} = 3.1V$$

由于变压器本身也有压降, 因此实际应用的电压值稍高一些的二极管, 可取 3.3V。

### 3.3 驱动电路设计

当输入电压最高时,  $Q_1$  集电极电压最高值  $V_{CE}$  为

$$V_{CE} = V_S \cdot N_{PS} + V_{IN(\text{MAX})} = 24.7 \times 6.8 + 248 \times \sqrt{2} \times 0.9 = 484V$$

考虑到变压器漏感引起的浪涌电压, 因此采用高速、高压开关晶体管 2SC3460。设  $I_C = 1.9A$  时, 考虑一定的余裕,  $h_{FE}$  取 10, 必须的基极电流  $I_B$  约为 0.19A。于是基极电阻  $R_B$  为:

$$R_B = \frac{V_B - (V_{BE} + V_{D1})}{I_B} = \frac{(1/49) \times 252 - (0.7 + 0.7)}{0.19} = 27\Omega$$

起电流有 1mA 就足够了, 因此起电阻为:  $R_g = V_{IN(\min)} / i_g = 252 / .001 = 252k\Omega$ , 实际取 240k。

基极电阻  $R_B$  与变压器线圈  $N_B$  之间连接的电容器  $C_1$  的目的是加速  $Q_1$  的基极电流, 改善电流的起特性。该电路中, 采用 0.0047u 的薄膜电容器

## 4. 设计电路的仿真

在上文分析的基础上, 运用 OrCAD PSpice9.2 建立电路图, 进行仿真、调试, 仿真波形如图 2—图 4 所示 ( $R1=8$  欧姆)。

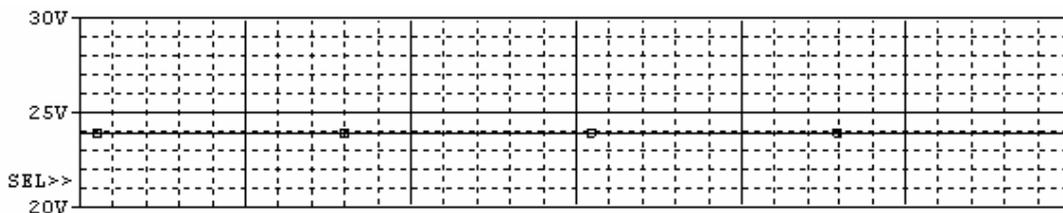


图2 输出电压  $V_o$  波形

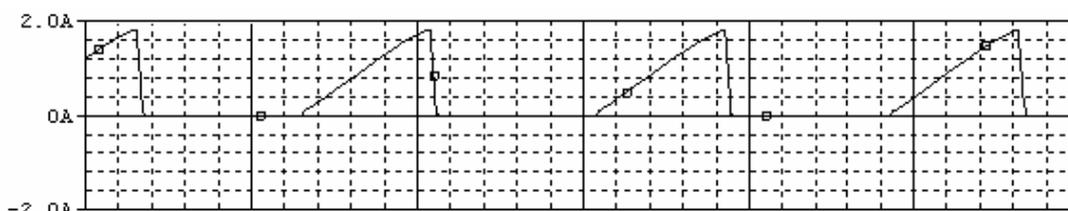


图3  $Q_1$  集电极电流  $I_c$  波形

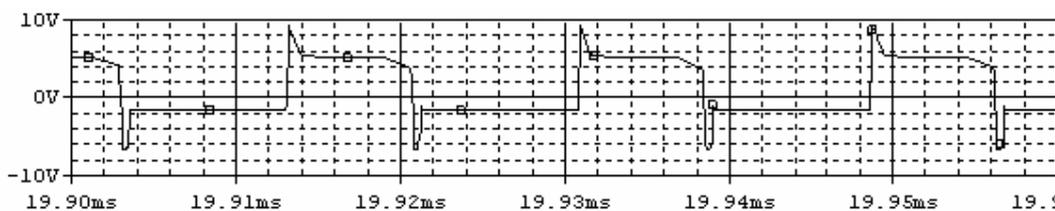


图4  $R_b$  上驱动电压波形

从仿真波形可以看出，电路工作周期  $T=19\mu s$ ，开通时间  $T_{ON}=7.9\mu s$ ，占空比  $D=7.9/19=41.6\%$ ；输出电压  $V_o=23.95V$ ，误差  $e=(24-23.95)/24=0.2\%$ ，满足设计要求。

## 5. 总结

本文对 RCC 变换器进行原理分析并结合实例给出了设计方法，最后对所设计的电路进行了仿真验证。需要注意的是，由于各器件都不是理想的，在实际设计中必须考虑各种近似带来的影响。

参考文献

- [1] 户川治郎. 实用电源电路设计[M]. 北京: 科学出版社, 2006
- [2] 樊晓东. RCC 电路原理分析与设计[J]. 电源世界, 2007.1:20-22
- [3] Brian T. Irving and Milan M. Jovanović. Analysis and Design of Self-Oscillating Flyback Converter [J], IEEE Applied Power Electronics Conf. (APEC)Proc., pp.897-903, March 2002.

## Principle and Design of Self-Oscillating flyback converter

Gu Yuanqiang, Yin Bin, Wu Haixin, Wang Xianyong  
College of Electrical Engineering, Hohai University, Nanjing (210098)

**Abstract**

The self-oscillating fly back converter (often referred to as RCC) is widely used in low-power regulated switching power supply due to its simplicity and low component count .This paper presents a detailed principle analysis and design guidelines of RCC.

**Keywords:** RCC, self-oscillating, fly back converter